

## ساده سازی توابع بول

نقشه ، دیاگرام متشکل از تعدادی مربع است . هر مربع نشان دهنده یک مینترم می باشد و چون هر تابع بول را میتوان بصورت مجموع مینترم ها نمایش داد ، لذا یک تابع بول را می توان بصورت مصور با در نظر گرفتن نواحی اشغال شده بوسیله مربع هایی که مینترم آنها درتابع وجود دارد مشخص نمود . در واقع نقشه یک دیاگرام از کلیه روشهای ممکن برای ارائه استاندارد یک تابع می باشد . با استخراج الگوهای مختلفی از جدول ، استفاده کننده می تواند عبارت جبری معادل ولی ظاهراً متفاوتی را برای یک تابع بدست آورد و از بین آنها ساده ترین را انتخاب کند . ما فرض خواهیم کرد که ساده ترین عبارت جبری در میان جمع حاصلضرب ها یا ضرب حاصلجمع ها ، عبارتی است که تعداد متغیرهای آن کمترین باشد .

یک نقشه دو متغیره در شکل (۱-۳) نشان داده شده است که دارای چهار مینترم برای دو متغیر است . بنابراین نقشه شامل چهار مربع بوده و هر مربع مربوطه به یک مینترم است . برای نشان دادن ارتباط بین دو متغیر و مربعها در قسمت (ب) نقشه دوبار کشیده شده است . ۰ ها و ۱ هایی که برای هر سطح و ستون گذاشته شده مشخص کننده مقادیر متغیر  $x$  و  $y$  است . توجه کنید که  $x$  در سطر ۰ با پریم و در سطح ۱ بدون پریم ظاهر شده است .  $y$  ستون ۰ ، با پریم ، و در ستون ۱ بدون پریم آمده است .

اگر مربعهایی که از مینترم آنها متعلق به تابع مفروضی است با علائمی مشخص کنیم روش مفید دیگری جهت نمایش هر یک از ۱۶ تابع ممکن از دو متغیر بدست می آید. بعنوان مثال ، تابع  $xy$  در شکل (۲-۳ الف) نشان داده شده است . از آنجا که  $xy$  برابر با  $m_3$  می باشد در مربع مربوط به  $m_3$  ، ۱ قرار گرفته است . بطور مشابه تابع  $x+y$  نیز در نقشه شکل (۲-۳ ب) بوسیله سه مربعی که با ۱ پر شده اند مشخص شده است . این مربعها از مینترم های تابع بدست آمده اند :

$$x + y = x'y + xy = m_1 + m_2 + m_3$$

همچنین می توان سه مربع را از اشتراک متغیر  $x$  در سطر دوم و متغیر  $y$  در ستون دوم که ناحیه متعلق به  $x$  یا  $y$  را در بر می گیرد بدست آورد .

$m_0$	$m_1$
$m_2$	$m_3$

(الف)

	$x$	$y$	
			$y$
		0	1
$x$	0	$x'y'$	$x'y$
	1	$x'$	$xy$

(ب)

	$x$	$y$	
			$y$
		0	1
	0		
	1		1

 $xy$  (الف)

	$x$	$y$	
			$y$
		0	1
	0		1
	1	1	1

 $x+y$  (ب)

یک نقشه سه متغیره در شکل (۳-۳) نشان داده شده است . هشت مینترم برای سه متغیر دودویی وجود دارد ، بهمین جهت نقشه دارای هشت مربع است . توجه

کنید که مینترم ها بر اساس ترتیب دودویی مرتب نشده اند بلکه ترتیبشان بر اساس کد گری فهرست شده در جدول (۴-۱) است. خاصیت این ترتیب این است که از هر مربع به مربع دیگر فقط یک بیت از ۰ به ۱ و یا از ۱ به ۰ تغییر می کند. نقشه ای که در قسمت (ب) کشیده شده با شماره هایی برای هر سطر و هر ستون علامت گذاری شده است تا ارتباط مربعها و سه متغیر را نشان بدهد. مثلاً مربعی که به  $m_5$  نسبت داده شده به سطر ۱ و ستون ۰۱ مربوط است. وقتی این دو عدد به هم ملحق می شوند، عدد دودویی ۱۰۱ را می سازد که معادل عدد ۵ است. از دید دیگری می توان مربع  $m_5 = x \cdot z'$  را مورد توجه قرار دارد، به این شکل که بگوییم  $m_5$  در سطر مربوط به  $x$  و ستون متعلق به  $z'$  قرار گرفته است. (س تون ۰۱) توجه کنید که هر متغیر در چهار مربع ۰. چهار مربع دیگر ۱ است. بخاطر سهولت، متغیر در خانه های ۱ بدون پریم و در خانه های ۰ با پریم ظاهر می شود. برای سادگی، اسیم متغیر را با سمبل حرفی اش در زیر خانه هایی که بدون پریم هستند می نویسیم.

$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$

(الف)

		$y$			
		00	01	11	10
$x$	$\backslash$				
	$yz$				
0		$x'y'z'$	$x'y'z$	$x'yz$	$x'y'$
1		$x'z'$	$x'z$	$xyz$	$xy'$

(ب)

شکل (۳-۳) نقشه سه متغیره

جهت درک فایده نقشه در ساده سازی توابع بول می بایست خاصیت مربع های همجوار را مشخص کنیم. تنها اختلاف بین هر دو مربع در یک متغیر می باشد. تابع

$F(x, y, z) = \sum (5, 7)$  را در نظر بگیرید. در نقشه کارنو  $m_5$  ,  $m_7$  را ۱ و

سایر خانه ها با ۰ پر می گردند. با توجه به اصول جبر بول نتیجه میگیریم که می توان جمع دو مینترم در مربع های همجوار را به AND با دو متغیر ساده کرد به منظور روشن شدن مطلب به جمع دو مربع همجوار  $m_5$  ,  $m_7$  توجه کنید .

$$m_5 + m_7 = xy'z + xyz = xz(y' + y) = xz$$

در اینجا دو مربع در متغیر  $y$  اختلاف دارند که می توان بهنگام جمع آن را حذف کرد . بنابراین هر دو مینترم در دو مربع همجوار که با هم OR شده اند سبب حذف متغیری می گردند که در آن دو مینترم ، متفاوت است . مثالی زیر روالی را برای می نیمم کردن یک تابع بول بوسیله جدول بیان می کند .

مثال (۱-۳) : تابع بول زیر را ساده کنید .

$$F(x, y, z) = \sum (2, 3, 4, 5)$$

ابتدا در خانه هایی که مینترم های آن در تابع وجود دارد ۱ می گذاریم . این کار در شکل (۳-۴) که در آن مربع های مربوط به مینترم های ۰۱۰ ، ۰۱۱ ، ۱۰۰ ، ۱۰۱ ، با ۱ علامت زده شده اند قدم بعدی یافتن مربع های همجوار است . این کار در نقشه با مربع مستطیلی که دو عدد ۱ را در بر می گیرد صورت گرفته است . مستطیل بالای سمت راست ناحیه ای را که زیر پوشش  $x'y$  است شامل می شود. بطور مشابه مستطیل پایین سمت چپ جمله ضرب  $xy'$  نشان می دهد. (سطر دوم نشان

دهنده  $x$  و دو ستون سمت نیز نتیجه خواهد داد و در نتیجه  $F = x'y + xy$

		yz			
		00	01	11	10
x	0				1
	1	1	1		1

Z

شکل (۳-۴) نقشه مثال ۳-۱  
 $F(x,y,z) = \sum(2,3,4,5) = x'y + xz'$

حالاتی وجود دارند که در آنها دو مربع مجاورند حتی اگر بهم نچسبیده باشند . در شکل (۳-۲) ،  $m_0$  مجاور  $m_2$  و  $m_4$  مجاور  $m_6$  است زیرا مینترم ها تنها با یک تغییر با هم حل اختلاف دارند .

این مطلب بصورت جبری قابل اثبات است .

$$m_0 + m_2 = x'y'z' + x'yz' = x'z'(y' + y) = x'z'$$

$$m_4 + m_6 = xy'z' + xyz' = zx'(y' + y) = xz'$$

در نتیجه ما باید تعریف همجواری مربع های را برای منظور نمودن مورد فوق یا موارد مشابه دیگر تصحیح کنیم . این تصحیح بدین صورت انجام می گیرد که نقشه کشیده شده در یک سطح ، از دو لبه سمت چپ و راست مجاور تصور می شوند.

مثال ۳-۲ : تابع زیر را ساده کنید .

$$F(x, y, z) = \sum(3, 4, 6, 7)$$


نقشه این تابع در شکل (۳-۵) نشان داده شده است . چهار مربع که هر کدام مربوط به یک مینترم از تابع می باشد با ۱ پر می شود . دو مربع همجوار در ستون سوم با هم ترکیب شده اند تا عبارت  $xy$  را بوجود آورند . ضمناً دو مربع باقیمانده که دارای ۱

هستند با توجه به تعریف جدید همجوار می باشند و در دیاگرام بوسیله یک جفت نیم مستطیل مشخص شده اند . این دو مربع پس از ترکیب ، تابع بولی ساده شده عبارتست از :

$$F = yz + x'$$

حال به ترکیب چهار مربع همجوار در یک نقشه سه متغیره توجه کنید . چنین ترکیبی نشان دهنده جمع چهار مینترم همجوار است و نتیجه این ترکیب فقط یک عبارت یک متغیره خواهد بود . بعنوان مثال جمع چهار همجوار ۰، ۲، ۴، ۶، به عبارت  $z'$  تقلیل می یابد .
 
$$\begin{aligned} m_0 + m_2 + m_4 + m_6 &= x'y'z' + x'y'z + x'yz' + x'yz \\ &= x'z'(y' + y) + xz'(y' + y) = x'z' + xz' \\ &= z'(x' + x) = z'(x' + x) = z' \end{aligned}$$



شکل (۳-۵) نقشه برای ۳-۲

$$F(x,y,z) = \sum(4,6,7) = yz + xz = yz + x'$$

تعداد مربعات همجواری که ممکن است ترکیب شوند همواره برابر عددی که توانی از دو است ، مانند ۱، ۴، ۲، ۸ که هر چه تعداد بیشتری از مربعات همجواری ترکیب شوند جمله حاصلضرب منتهی دارای تعداد کمتری متغیر است .

یک مربع که یک مینترم را نمایش می دهد دارای سه متغیر است .

دو مربع همجوار نشان دهنده یک جمله یا دو متغیر است .

چهار مربع همجوار نشان دهنده یک جمله با یک متغیر است .

هشت مربع همجوار که تمام نقشه را در بر می گیرند همواره تابع ۱ را تولید می نماید .

مثال ۳-۳: تابع بول زیر را ساده کنید .


$$F(x,y,z) = \sum 0, 2, 4, 5, 6$$

نقشه تابع f در شکل (۶-۳) نشان داده شده است . ابتدا ، ما چهار مربع مجاور را در اولین و آخرین ستون ترکیب می نمایم تا جمله  $z'$  از آن حاصل شود . تنها مینترم باقیمانده که متعلق به مینترم ۵ است با مربع مجاورش که قبلاً ترکیب شده است . این نه تنها مجاور است بلکه مفید نیز هست . چون دو مربع مجاور جمله دومتغیره  $x'y'z'$  را بدست می دهد در حالیکه یک مربع تنها به جمله سه متغیره  $x'y'z'$  متعلق است . تابع ساده شده عبارتست از

$$F = z' + x'y'$$

اگر تابعی بصورت جمعه مینترم ها بیان نشده باشد ، می توان از نقشه برای تهیه مینترم ها استفاده کرد و سپس تابع را بمنظور کاهش به حداقل متغیرها ساده نمود . البته لازم است که عبارت جبری حتماً بصورت جمع حاصلضرب ها باشد . هر جمله

 ضرب قابل نشان دادن در یک ، دو یا چند مربع است . سپس مینترم های تابع مستقیماً از جدول استنتاج می گردند .



شکل ( ۳-۶ ) نقشه مثال ۳-۲  $F(x,y,z) = \sum (0,2,4,5,6) = z' + xy'$

مثال ۳-۴ : تابع بول مفروض زیر را :

$$F = A'C + A'B + AB'C + BC$$

( الف ) بصورت مجموع مینترم ها نمایشی دهید .

( ب ) تابع می نیمم را بصورت جمع حاصلضرب بدست آورید .

سه جمله ضرب در عبارت دارای دو متغیر بوده و در هر نقشه هر یک بوسیله دو مربع

نشان داده شده اند . دو مربع مربوط به اولین جمله  $A'C$  در شکل ( ۳-۷ ) از

تلاقی  $A$  ( اولین سطر ) با  $C$  ( دو ستون وسط ) یافت می شوند . که مربع های ۰۰۱

و ۰۱۱ خواهند بود .

توجه کنید که وقتی داخل مربع ها را با ۱ علامت می گذارید احتمال یافتن یک ۱ ،


حاصل از جمله قبل در آن وجود دارد . این در دومین جمله یعنی  $A'B$  ملاحظه می

گردد که یک ۱ در حاصل ۰۰۱ و ۰۱۰ قرار دارد ولی مربع ۰۰۱ با  $A'C$  مشترک است

لذا تنها ۱ علامت گذاری می شود . ادامه کار بترتیب فوق نشان می دهد که  $A'C$  مربوط به مربع ۰۱۰ است که متعلق به مینترم ۵ می باشد و جمله BC نیز دارای دو ۱ در مربعات ۰۰۱ و ۱۱۱ است . پس تابع کلاً دارای پنج مینترم است که در نقشه شکل با پنج ۱ مشخص گردیده است . مینترم ها که مستقیماً از نقشه خوانده می شوند و عبارتند از ۱، ۲، ۳، ۵ و ۷ . تابع را می توان بر حسب مجموع مینترم ها نشان داد .

$$F(A,B,C) = \sum (1,2,3,5,7)$$

 بنابراین عبارت مجموع حاصلضرب های اولیه دارای تعداد قابل ملاحظه ای مینترم است . می توان همانطور که در نقشه دیده می شود آن را ساده کرد بطوری که فقط دو متغیر داشته باشد .



شکل (۳-۷) نقشه برای مثال ۴-۲  $A'C + A'B + BC = C + A'B$

### ۳-۲ نقشه چهار متغیره

در شکل (۳-۸) نقشه مربوط به توابع بول با چهار متغیر مشاهده می شود. در (الف) شانزده جمله مینترم ، فهرست گردیده و به هر کدام یک مربع نسبت داده شده است . در حالت (ب) نقشه دو مرتبه رسم شده تا بیانگر ارتباط بین چهار متغیر

باشد. دریفها و ستونها بر اساس ترتیب کد گری شماره گذاری شده اند، که بین دو سطر و یا دو ستون همجوار یک تغییر رقم وجود دارد. مینترم مربوط ستون دوم (۰۱) که وقتی به هم ملحق شوند حاصل عدد دودویی ۱۱۰۱ است و معادل عدد ۱۳ دهنده می باشد. بنابراین مربع ردیف سوم و ستون دوم عبارت  $m_{13}$  را نشان میدهد. یک مربع که یک جمله مینترم را نمایش می دهد دارای چهار متغیر است. دومربع همجوار نشان دهنده یک عبارت با سه متغیر است. چهار مربع همجوار نشان دهنده یک عبارت با دو متغیر است. هشت مربع همجوار یک عبارت با یک متغیر را نشان می دهد. شانزده مربع همجوار نشان دهنده تابعی معادل ۱ است.

$m_0$	$m_1$	$m_3$	$m_2$
$m_4$	$m_5$	$m_7$	$m_6$
$M_{12}$	$M_{13}$	$M_{15}$	$M_{14}$
$M_8$	$M_9$	$M_{11}$	$M_{10}$

(الف)

		$y$					
		00		01		11	
w	yz						
	wx						
	00	$w'x'y'z'$	$w'x'y'z$	$w'x'yz$	$w'x'y'$		
	01	$w'x'z'$	$w'x'z$	$w'xyz$	$w'xy'$		
11	$wxy'z'$	$wxy'z$	$w'x'yz$	$w'x'y'$			
10	$wx'y'z'$	$wx'y'z$	$wx'yz$	$wx'y'$			
		$z$					

(ب)


شکل (۸-۳): نقشه چهار متغیره

مثال ۳-۵ : تابع بول زیر را ساده کنید :

$$F(w,x,y,z) = \sum(0,1,2,4,5,6,8,9,12,13,14)$$

چون که تابع چهار متغیره دارد یک نقشه چهار متغیره باید بکار رود . هشت مینترم سمت چپ با هم ترکیب شده تا عبارت تک متغیره  $y'$  نتیجه شود . سه ۱ باقیمانده در سمت راست میتوانند با هم ترکیب شوند تا عبارت ساده تری حاصل گردد : آنها می بایست بصورت و یا چهار مربع همجوار ترکیب شوند . نتیجه افزایش تعداد مربعهای همجوار ترکیب شده و عبارت  $w'z'$  را تولید میکنند . یادآوری می شود که استفاده از یک مربع بیش از یک بار مجاز است . حال یک مربع دارای ۱ در سطر دوم و ستون چهارم باقی می ماند ، ( مربع ۱۱۱۰ ) . بجای اینکه تنها یابین مربع را در نظر بگیریم ( که عبارت با چهار متغیر را تولید می کند ) آن را با مربع هایی که قبلاً برای تشکیل ناحیه ای با چهار مربع همجوار بکار رفته بود ترکیب می کنیم . حاصل ترکیب این مربعها که شامل دو سطر وسطی و دو ستون آخر می باشند عبارت  $x'$  خواهد

 بود . در نهایت تابع ساده شده عبارتست از :



$$F = y' + w'z' + x'$$

شکل ( ۳-۹ ) نقشه مثال ۳-۵

مثال ۶-۳: تابع بولی زیر را ساده کنید .

$$F = A'B'C' + B'CD' + A'BCD' + AB'C'$$


ناحیه ای از نقشه که بوسیله این تابع پوشیده می شود شامل مربعهایی است که در شکل (۱۰-۳) با عدد ۱ پر شده اند . این تابع چهار متغیر دارد و همانطور که ملاحظه شد شامل سه جمله هر یک با سه متغیر و یک جمله با چهار متغیر است . جملات سه متغیره در نقشه با دو مربع نشان داده شده اند . مثلاً  $A'B'C'$  بوسیله مربعهای 0000 و 0001 مشخص شده است . تابع را می توان بوسیله ترکیب ۱ های چهار گوشه نقشه ساده کرد که عبارت  $B'D'$  را بدست آورد . این عمل مجاز است چون وقتی که نقشه را در سطحی فرض کنیم که لبه های چپ و راست و لبه های بالا و پایین آن بهم متصلند ، این چهار مربع همجواریند . دوتا ۱ در سمت چپ از ردیف اول با دو تا ۱ از سمت آخر ترکیب شده و عبارت  $B'C'$  را بدست آورد . ۱ های باقیمانده را می توان به صورت دو مربع ترکیب کرد و عبارت  $A'CD'$  را بدست آورد . تابع ساده شده عبارتست از :

$$F = B'D' + B'C' + A'C'$$
 
### انتخاب های نخستین

هنگام انتخاب مربع های مجاور در نقشه ما باید مطمئن باشیم که تمام مینترم های تابع ضمن ترکیب پوشش داده شده اند . همچنین لازم است که تعداد مینترم ها در عبارت حداقل شده و از جملات مانده ای که مینترم هایشن قبلاً بوسیله سایر جملات پوشش یافته نیز پرهیز گردد . گاهی اوقات هم دو یا سه عبارت وجود دارند که بر عمل ساده سازی صحت می گذرند . روش ترکیب مربع ها در نقشه ممکن است سیستماتیک تر شود ، بشرطی که ما مفهوم جملاتی مانند نخستین انتخاب اصلی

را بدانیم . یک نخستین انتخاب جمله حاصلضربی است که از ترکیب حداکثر ممکن از مربع ها همجوار در نقشه بدست آید . اگر مینترمی در یک مربع بوسیله فقط یک نخستین انتخاب پوشش یابد ، آن نخستین انتخاب را اصلی گوئیم .



نخستین انتخاب یک تابع از یک نقشه با ترکیب حداکثر تعداد ممکن مربع ها بدست می آید . این بدان معنی است که یک ۱ تنها در یک نقشه اگر با هیچ ۱ دیگری مجاور نیست یک نخستین انتخاب را بدست میدهد . دو ۱ مجاور هم یک نخستین انتخاب را تشکیل می دهند بشرطی که در یک گروه هشتتایی مجاور نباشند والی آخر . نخستین انتخابهای اصلی با نظاره بر هر مربع که با ۱ علامت زده شده و چک نمودن تعداد نخستین انتخابهایی که آنرا می پوشاند یافت می شود . یک نخستین انتخاب ، اصلی است اگر که تنها نخستین انتخابی باشد که مینترم را پوشش می دهد . تابع بول چهار متغیره زیرا را ملاحظه کنید .

$$F(A,B,C,D) = \sum(0,2,3,5,7,8,9,10,11,13,15)$$

مینترم های تابع با ۱ ها در نقشه شکل (۱۱-۳) علامت زده شده اند . قسمت (الف) از شکل ، دو نخستین انتخاب اصلی را نشان میدهد . چون  $m_0$  تنها در یک گروه مربع

چهار تایی می تواند باشد پس یک جمله اصلی وجود دارد . این چهار مربع  $B'D'$  را تعریف می نمایند . بطور مشابه تنها برای ترکیب  $m_5$  با چهار مربع مجاورش تنها یک راه وجود دارد و این دومین جمله  $BD$  را خواهد داد . دو نخستین انتخاب اصلی هشت مینترم را پوشش می دهند . سه مینترم باقیمانده  $m_3$  ،  $m_9$  و  $m_{11}$  در زیر بررسی میشوند .

شکل (۳-۱۱ ب) تمام راههای ممکن که سه مینترم می تواند با نخستین انتخاب ها پوشش یابد را نشان می دهد . مینترم  $m_3$  می تواند بوسیله نخستین انتخاب  $CD$  یا  $B'C'$  پوشش یابد . مینترم  $m_9$  بوسیله  $AD$  یا  $AD'$  پوشش می یابد. مینترم  $m_{11}$  با هر یک از چهار نخستین انتخاب قابل پوشش است .

عبارت ساده شده از جمع منطقی دو نخستین انتخاب اصلی و هر دو نخستین انتخابی که مینترم های  $m_3, m_9, m_{11}$  را پوشش دهد ، حاصل می گردد . چهار روش برای بیان تابع با چهار جمله ضرب که هر یک دارای دو متغیرند وجود دارد :


$$\begin{aligned} F &= BD + B'D' + CD + AD \\ &= BD + B'D' + CD + AB' \\ &= BD + B'D' + B'C + AD \\ &= BD + B'D' + B'C + AB' \end{aligned}$$

مثال فوق نشان داد که شناخت نخستین انتخاب ها در نقشه به یافتن صور مختلف تابع کمک موثری مینمایند .


روش یافتن عبارت ساده شده از نقشه نیاز دارد که ابتدا تمام نخستین انتخاب های اصلی را معین کنیم . عبارت ساده شده از جمع منطقی تمام نخستین انتخاب های اصلی را بعلاوه سایر نخستین می آید . در نتیجه ممکن است بیش از یک راه برای

ترکیبات مربعات وجود داشته باشد که هر ترکیب خود عبارت ساده شده ای را تولید

نماید .

 

 الف) نخستین انتخاب های اصلی  $B'C$  و  $B'D'$




ب) نخستین انتخاب های  $B'D'$  ،  $CD$  ،  $AD$  و  $AB'$

### ۳-۴ نقشه پنج متغیره

کار با نقشه هایی که بیش از چهار متغیر دارند ساده نیست . یک نقشه پنج متغیره ۳۲ مربع و یک نقشه شش متغیره ۶۴ مربع دارد . وقتی که تعداد متغیرها زیاد شود تعداد مربعه ها هم بطور بی رویه ای افزایش می یابد و یافتن مربعات همجوار بیشتر به شکل هندسی نقشه وابسته می گردد .

نقشه پنج تغیره در شکل (۳-۱۲) نشان داده شده است . این شکل شامل دو نقشه چهار متغیره با متغیرهای  $E, D, C, B, A$  می باشد . متغیر  $A$  دو نقشه را ، همانطور که در بالای جداول دیده می شود ، از یکدیگر تفکیک می نماید . نقشه چهار متغیره سمت چپ شانزده مربعی را که در آنها  $A=0$  است نشان می دهد ، و نقشه چهار متغیره دیگر مربع هایی که در آنها  $A=1$  است را در بر دارد . مینترم های ۰ تا ۱۵ متعلق به  $A=0$  و مینترم ۱۶ الی ۳۱ به  $A=1$  وابسته اند . هر نقشه جچهار متغیره وقتی که

جداگانه در نظر گرفته ، همجواری تعریف شده قبلی خود را حفظ می کند . بعلاوه هر مربع از نقشه  $A=0$  با مربع متناظرش در  $A=1$  همجوار است . مثلاً مینترم ۴ با مینترم ۲۰ مجاور است و مینترم ۱۵ نیز با ۳۱ همجوار می باشد . بهترین راه تشخیص این قانون جدید برای مربع های همجوار اینست که تصور کنیم که دو نیم نقشه با قرار گرفتن روی هم تبدیل به یکی گردیده اند . هر دو مربعی که روی دیگری بیفتد با آن مجاور است . با دنبال کردن روشی که برای نقشه پنج متغیره بکار رفت ، می توان نقشه شش متغیره ای با ۴ نقشه متغیره ساخت تا ۶۴ مربع مورد نیاز بدست آید . نقشه هایی با شش یا تعداد بیشتری متغیر نیاز به تعداد بی شماری مربع داشته و بر کاربردی هستند . روش دیگر بکار بردن برنامه های کامپیوتر خاص جهت سازی توابع بول می باشد .

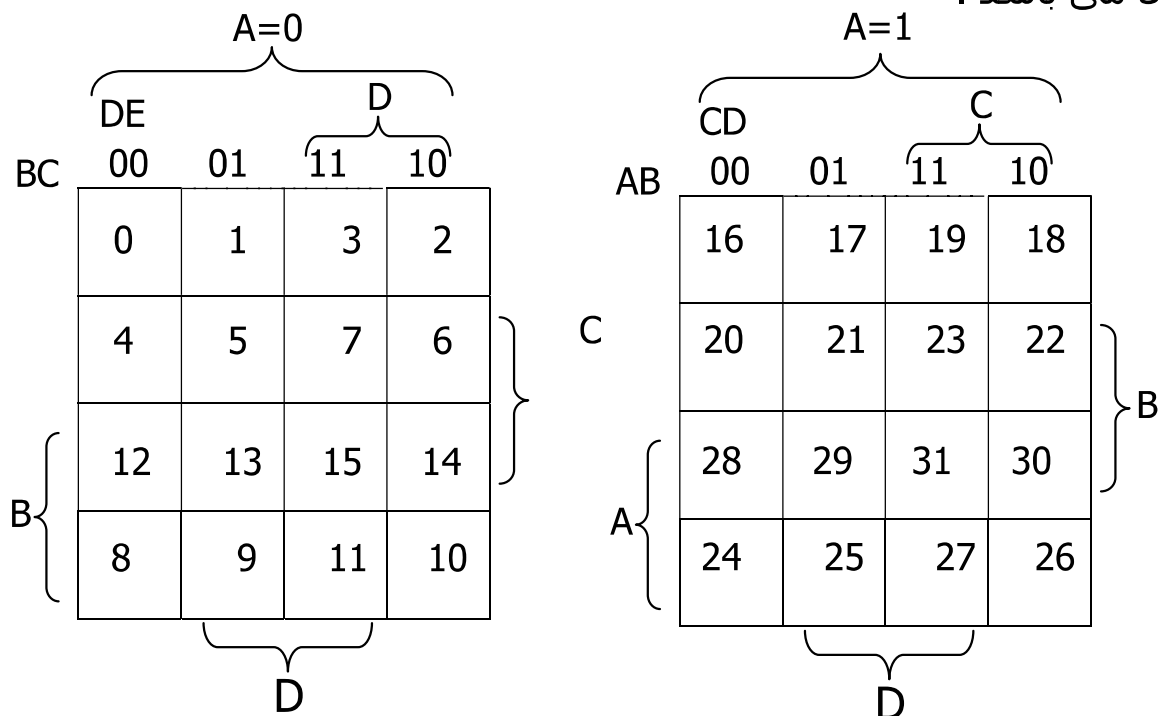

شکل (۳-۱۲) نقشه شش متغیره

با بررسی و در نظر گرفتن تعریف جدید همجواری مربع های ، میتوان نشان داد که  $2^k$  مربع همجواری با ازای  $k = 0, 2, \dots, n$  در یک نقشه  $n$  متغیره ، ناحیه ای را مشخص می کنند که نمایش دهنده یک جمله  $n-k$  متغیره است . برای تکمیل مفهوم

عبارت بالا ، می بایست  $n$  از  $k$  بزرگتر باشد . وقتی  $n=k$  باشد تمام سطوح نقشه با هم ترکیب می شوند و حاصل ترکیب ، تابع ثابت ۱ است .

جدول (۳-۱) ارتباط بین تعداد مربعهای همجوار و تعداد متغیرها در یک جمله را نشان می دهد . مثلاً هست مربع همجوار در نقشه پنج متغیره مساحتی را ترکیب می کنند تا یک جمله با و متغیر بدست آید .

	$2^k$	$n=2$	$n=3$	$n=4$	$n=5$	$n=6$	$n=7$
0	1	2	3	4	5	6	7
1	2	1	2	3	4	5	6
2	4	0	1	2	3	4	5
3	8		0	1	2	3	4
4	16			0	1	2	3
5	32				0	1	2
6	64					0	1


مثال ۳-۷: تابع بول زیر را ساده کنید :

$$F(A,B,C,D,E) = (0,2,4,6,9,13,21,23,25,29,31)$$

نقشه پنج متغیره برای این تابع در شکل (۳-۱۳) دیده می شود . به بخشی از نقشه که در آن  $A=0$  است شش مینترم تابع ، از ۰ تا ۱۵ ، تعلق دارد . پنج مینترم دیگر به بخش  $A=1$  متعلق است . چهار مربع مجاور در نقشه  $A=0$  با هر ترکیب شده تا جمله سه متغیره  $A'B'E'$  را بدهد . دقت کنید که لازم است  $A'$  را در جمله منظور کنیم زیرا تمام مربع های متعلق به  $A=0$  می باشند . دو مربع در ستون ۰۱ و

دو سطر آخر در هر دو قسمت نقشه مشترکند . بنابراین چهار مربع مجار را تشکیل داده و جمله سه متغیره  $BD'E$  را می سازند . متغیر A در اینجا آورده نشده زیرا مربع های مجاور متعلق به هر دو  $A=0$  و  $A=1$  می باشند . جمله ACE از چهارمربع همجواری حاصل شده که در نقشه  $A=1$  قرار دارند . تابع ساده شده جمع منطقی سه جمله است :

$$F = A'B'E' + B'E + ACE$$

 

شکل (۳-۱۲) نقشه برای مثال ۷-۲  $F = A'B'E' + B'E + ACE$

### ۳-۵ ساده سازی با استفاده از ضرب حاصلجمع ها

در تمام مثالهای قبل از توابع بول حاصل از نقشه ها به فرم جمع حاصلضرب بیان شده بودند . با یک تغییر کوچک می توان فرم ضرب حاصلجمع ها را نیز برای آنها بدست آورد .

یافتن روالی برای بدست آوردن یک تابع می نیمم بر حسب ضرب حاصلجمع ها نیازمند دانستن خواص اساسی توابع بول است . وجود ۱ ها در مربعهای نقشه ، بیانگر مینترم های تابع است . مینترم هایی که در تابع نیستند بیانگر مکمل تابع می باشند . با توجه به این مطلب مشاهده می کنیم که مکمل یک تابع بوسیله مربعهایی که فاقد ۱ هستند نشان داده می شود . اگر در مربعهای خالی ۰ بگذاریم و آنها را با روش مربعهای همجوار ترکیب کنیم عبارت ساده شده ای از مکمل تابع ، یعنی  $F'$  تابع  $F$  را به ما بر می گرداند . بعلت عمومیت تئوری دمورگان تابع حاصل خودبخود بصورت ضرب حاصلجمع ها بدست می آید . بهترین روش برای تشریح این مطلب ارائه یک مثال است .

مثال ۸-۲: تابع بول زیر را ساده کنید :

الف) بر حسب جمع حاصلضرب ها ( ب ) بر حسب ضرب حاصلجمع ها

$$F(A,B,C,D) = \sum(0,1,2,5,8,9,10)$$

۱ ها موجود در نقشه شکل (۳-۱۴) نشان دهنده تمام مینترم های تابع است . مربعهای دارای ۰ بیانگر مینترم هایی هستند که در تابع  $F$  نیستند ، بنابراین بر مکمل  $F$  دلالت می کنند . از ترکیب مربعهای ۱ ، تابع ساده شده به فرم جمع حاصلضرب ها بدست می آید.

AB	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	0	1	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	0	1

شکل (۳-۱۴) نقشه مثال ۸-۲

$$F = B'D' + B'C' + A'C. \quad \text{(الف)}$$

اگر مربعهای دارای ۰ همانطوری که در شکل نشان داده شده است ترکیب شوند تابع ساده شده زیر را خواهیم داشت :


$$F' = AB + CD + B. \quad \text{'}$$

با بکار بردن قضیه مورگان ( با استفاده از دوگانگی و مکمل کردن هر متغیر طبق آنچه در بخش ۲-۴ شرح داده شده ) تابع ساده شده را به فرم ضرب حاصلجمع تنها بدست می آوریم .

$$F = (A' + B')(C' + D')(B' + D) \quad \text{(ب)}$$

پیاده سازی عبارت ساده شده حاصل از مثال ۳-۸ در شکل (۳-۱۵) نشان داده شده است . عبارت جمع حاصلضرب ها در شکل (۳-۱۵) ، با مجموعه ای از گیت های AND که هر گیت برای یک جمله AND می باشد پیاده سازی شده است و خروجی گیت های AND نیز به ورودی گیت OR متصل گردیده است . همان عبارت بصورت ضرب حاصلجمع ها در شکل (ب) با تعدادی گیت OR که هر کدام برای یک جمله OR می باشد پیاده سازی شده و خروجی آنها به یک AND منتهی گردیده است . در هر حالت فرض شده که مکمل متغیرهای ورودی مستقیماً در دسترس است ، بنابراین به معکوس کننده ها نیازی نیست . الگوهای ایجاد شده در شکل (۳-۱۵) یک سری روشهای کلی هستند که بوسیله آنها هر تابع بول استاندارد ، قابل پیاده سازی است . در جمع حاصلضرب ها ، گیت های AND به یک گیت OR متصل شده و در ضرب حاصلجمع ها گیت های OR به یک گیت AND وصل می شوند . هر یک از دو

 پیکره بندی فوق دارای دو طبقه از گیت ها می باشند . به همین دلیل پیاده سازی یک تابع به فرم استاندارد ، پیاده سازی دو طبقه ای نامیده می شود .



$$F = B'D' + B'C' + A'C'D' \quad (\text{الف})$$

$$F = (A' + B')(C' + D')(B' + D) \quad (\text{ب})$$

مثال ۸-۲ روالی برای مجاسبه فرم ساده شده یک تابع بر حسب ضرب حاصلجمع ها ، وقتی که تابع ابتدا بر حسب جمع مینترم ها بیان شده باشد را نشان داد . این روال هنگامی که تابع در آ از بر حسب ضرب ماکسترم ها بیان شود نیز معتبر است . برای مثال به جدول درستی (۲-۳) که تابع F تعریف می کند توجه کنید در جمع مینترم ها این تابع چنین بیان می شود :

$$F(x, y, z) = \sum(1,3,4,6)$$

و در ضرب ماکسترم ها بصورت زیر است :

$$F(x, y, z) = \prod(0,2,5,7)$$

به عبارت دیگر ۱ های تابع نشان دهنده جملات مینترم و ۰ های آن بیانگر جملات ماکسترم هستند . نقشه این تابع در شکل ( ۱۶-۳) رسم شده است . برای ساده کردن این تابع ابتدا می توان در مربع مربوط به هر جمله مینترم که تابع به ازای آن مقدار ۱ دارد عدد ۱ گذاشت و مربعهای باقیمانده را با ۰ پر می کرد . از طریق دیگر اگر

تابع به فرم ضرب ماکسترم ها داه شده باشد در ابتدا می توان در مربعهایی که تابع مشخص می کند ۰ گذاشت و مربعهای باقیمانده را با ۱ پر کرد . هنگامی که ۱ ها و ۰ ها در جدول گذاشته شدند ، تابع می تواند باقیمانده را با ۱ پر کرد . هنگامی که ۱ ها و ۰ ها در جدول گذاشته شدند ، تابع می تواند به یکی از فرمهای استاندارد ساده شود . برای جمع حاصلضرب ها ۱ ها را با ترکیب می کنیم و خواهیم داشت :

$$F = x'z + xz'$$

جدول (۳-۲) جدول درستی

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

		y z			
		00	01	y 11 10	
x	0	0	1	1	0
	1	1	0	0	1

z

شکل (۳-۱۶) نقشه تابع جدول (۳-۲)

برای ضرب حاصلجمع ها ، ۰ ها را با هم ترکیب می کنیم تا مکمل تابع ساده شده بصورت زیر بدست آید :

$$F' = xz + x'z'$$

این رابطه نشان می دهد که تابع XOR ، مکمل تابع هم ارزی می باشد . ( بخش ۶-

۲) با مکمل کردن  $F'$  در حقیقت تابع ساده شده به فرم ضرب حاصلجمع ها خواهیم داشت :

$$F = (x' + z')(x + z)$$

برای وارد کردن يك تابع در يك نقشه که بر حسب ضرب حاصلجمع ها بیان شده است می بایست مکمل تابع را بدست آورد و با استفاده از آن ، مربعهای مربوطه را با  $\cdot$  پر کرد . برای مثال تابع

$$F = (A' + B' + C')(B + D)$$

و سپس مربعهایی که عبارات می نیمم f را نشان می دهند با  $\cdot$  مربعهای باقیمانده را با ۱ پر می کنیم .

### ۳-۶ پیاده سازی بوسیله کیت های NAND و NOR

مدارهای دیجیتال ۱ لب بجای اینکه با کیت های AND و OR ساخته شوند با کیت های NAND و NOR ساخته می شوند . ساختن گیت های NAND و NOR با اجزای الکترونیکی ساده تر بوده و بعنوان گیت های پایه در تمام خانواده های آی سی های منطقی بکار میروند . به دلیل مزیت گیتهای NAND NAND و NOR در طراحی مدارهای دیجیتال ، اصول و قواعدی برای تبدیل توابع بول بیان شده بر حسب AND و OR و NOT به دیاگرام منطقی NAND و NOR معادل بوجود آمده است . در این بخش ، روال پیاده سازی دو طبقه نشان داده شده است .



برای سادگی تبدیل به منطق NAND و NOR بهتر است دو سمبل دیگر را برای این گیت ها تعریف کنیم . دو سمبل برای گیت NAND در شکل (۳-۱۷) نشان داده شده

است . سمبل AND-INVERT قبلاً تعریف شده که شامل سمبل AND و بدنبال آن یک دایره کوچک است . بجای آن می توان یک گیت NAND را با یک سمبل OR که وایر کوچکی در تمام ورودی های آن کشیده شده است نشان داد . سمبل AND-INVERT برا گیت NAND با توجه به قضیه دمورگان ودر نظر گرفتن این قرار داد که دوایر کوچک مکمل کردن می باشند بدست می آید .



بطور مشابه ، دو سمبل نیز برای گیت NOR یک سمبل قراردادی است وAND-INVERT نیز شکل مناسب دیگری استه قضیه دمورگان و قرار داد دایره های کوچک به معنی مکمل کردن را مورد استفاده قرار می دهد .

یک گیت nand یا nor با یک ورودی مثل معکوس کننده عمل می کند ، نتیجتاً یک گیت معکوس کننده رامی توان به یکی از سه حالت مختلف که در شکل (۳-۱۷ پ ) نشان داده شده است نمایش داد .دایره های کوچک درهر سمبل معکوس کننده را می توان بدون تغییر منطق گیت به پایه ورودی آن انتقال داد .


 
 
باید خاطر نشان کرد که سمبلهای معادل دیگر برای گیت های NAND و NOR را می توان با جایگزینی مثلث های کوچک بجای دایره های در همه پایانه های ورودی کشید . یک مثلث کوچک نشانه یک منطق منفی است ، بنابراین وجود مثلثهای کوچک روی پایه های ورودی در سمبل گرافیکی یک گیت ، دلالت برا منفی بودن منطقی ورودی های آن دارد . اما به خروى یک گیت ( که دارای مثلث نیست ) یک منطق مثبت منسوب شده است .



(الف) دو سمبل گرافیکی برای گیت NAND

  

(ب) دو سمبل گرافیکی برای گیت NOR

   


شکل (۳-۱۷) سه سمبل گرافیکی برای معکوس کننده
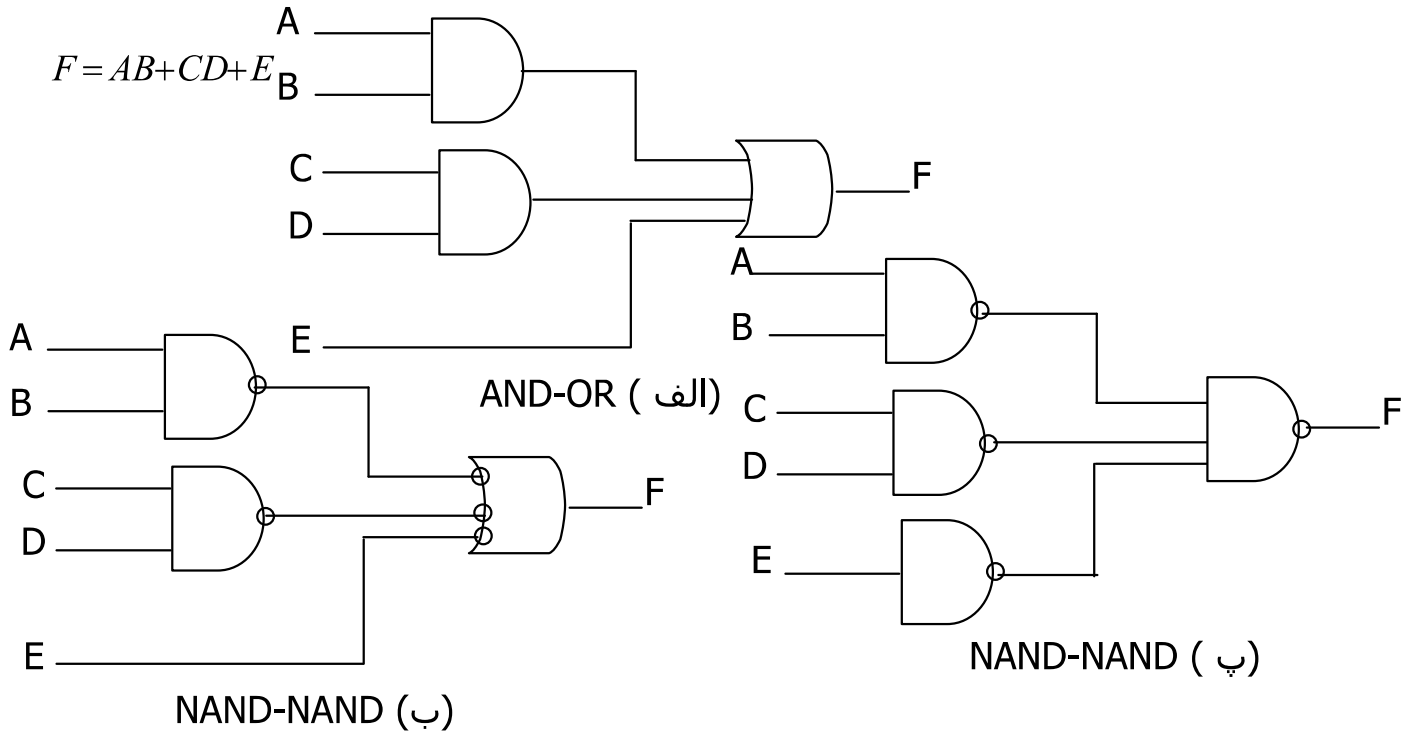
### پیاده سازی با گیت NAND

پیاده سازی یک تابع بول با گیت های NAND مستلزم این است که تابع به فرم جمع حاصلضرب ها ساده شده باشد. برای درک ارتباط بین عبارت جمع حاصلضرب ها و معادل پیاده شده NAND آن به دیاگرام منطقی کشیده شده در شکل (۳-۱۸) توجه

کنید. هر سه دیاگرام معادل بوده و تابع زیر را پیاده سازی می کنند.



شکل (۳-۱۸) سه راه مختلف پیاده سازی  $F = AB + CD + E$

تابع در شکل ( ۱۸-۲ الف) به فرم جمع حاصلضرب ها با استفاده از گیت های AND و OR پیاده شده است . در شکل (ب) گیت های AND با گیت های NAND و گیت OR نیز بوسیله یک گیت NAND با سمبل AND-INVERT مشخص گردیده جایگزین شده است . متغیر E مکمل شده و به طبقه دوم یعنی گیت INVERT-OR اعمال شده است . بخاطر داشته باشید که دایره کوچک دال بر مکمل سازی است . بنابراین دو دایره کوچک در یک مسیر نشان دهنده دوبار مکمل سازی بوده و می تواند حذف شوند . مکمل E از میان یک دایره کوچک که متغیر را مجدداً مکمل می نماید عبور کرده و تا مقدار طبیعی E را تولید می کند . حذف دایره های کوچک در گیت های شکل (۱۸-۳ب) ف مدار (الف) را تولید می کند . بنابراین هر دو دیاگرام یک تابع را پیاده سازی کرده و معادل هستند .

در شکل (۱۸-۳ پ) گیت NAND طبقه خروجی دوباره با سمبل قراردادی کشیده شده است . گیت NAND با یک ورودی ، متغیر E را مکمل می کند . این معکوس کننده را می توان حذف کرد و مستقیماً برای گیت NAND سطح دوم ، E را بکار برد . دیاگرام شکل (پ) معادل با (ب) است که این نیز به نوبه خود معادل (الف) می باشد . به شباهت بیت دیاگرام های (الف) و (پ) توجه کنید گیت های AND و OR به گیت های NAND تغیر یافته اند ، اما یک گیت NAND در ورودی E اضافه شده است به هر حال در رسم دیاگرام منطقی متشکل از NAND ، هر دو مدار نشان داده شده در (ب) یا (پ) قابل قبول هستند . با این وجد دیاگرام (ب) دارای ارتباط مستقیم بیشتری با عبارت بول پیاده شده است .

صحت پیاده سازی بوسیله گیت های NAND در شکل ( ۳-۱۸ پ ) می تواند بصورت جبری بازنگری شود . تابع NAND پیاده شده می توانند بسادگی با استفاده از قانون دمورگان به فرم جمع حاصلضرب تبدیل گردد .

$$F = [(AB)' \cdot (CD)' \cdot E']' = AB + CD + E$$

از تبدیل گام به گام در شکل ( ۳-۱۸ ) نتیجه می گیریم که یک تابع بول می تواند به دو طبقه از گیتها NAND پیاده سازی شود . قاعده بدست آوردن دیاگرام منطقی NAND از یک تابع بول شده بشرح زیر است :

۱- تابع را ساده کرده و آن را به فرم جمع حاصلضرب ها بنویسید .

۲- برای هر جمله ضرب موجود درتابع که حداقل دارای دو متغیر است یک گیت NAND بکشید . ورودی های هر گیت NAND متغیرهای آن جمله هستند . این مجموعه گیت های طبقه اول را تشکیل می دهند .

۳- در طبقه دوم ، یک گیت NAND با ورودیهایی که ازخروجی های طبقه اول می آیند ، بکشد . ( از سمبل گرافیکی AND-invert یا OR-invert استفاده کنید ) .

۴- یک جمله تک متغیری در طبقه او نیازمند یک معکوس کننده است . همچنین میتوان مکمل آن را بعنوان ورودی برای گیت NAND طبقه دوم بکار برد .

قبل از بکار گیری این روش در یک مثال خاص باید خاطر نشان کرد که راه دومی نیز برای پیاده سازی توابع بول با گیت های NAND موجود است . بخاطر بیاورید که اگر در یک نقشه ۰ ها را ترکیب کنیم عبارت ساده شده مکمل آنها تابع را به فرم جمع حاصلضرب ها بدست می آوریم . مکمل تابع رامی توان با دو طبقه ازگیت های NAND و با استفاده از قواعدی که در بالا بیان شده پیاده کرد . اگر خروجی به فرم طبیعی مورد نظر باشد لزوم است تا یک گیت NAND با یک ورودی یا گیت معکوس کننده برای تولید

فرم واقعی تابع خروجی منظور شود . گاهی ممکن است طراح بخواهد مکمل یکتابع را تولید کند که در این صورت متددوم ارجح می باشد .  
مثال ۳-۹: تابع زیر را با گیت های NAND پیاده کنید :

$$F(x, y, z) = \sum(0, 6)$$

اولین قدم ساده کردن تابع به فرم جمه حاصلضرب ها است که طبق نقشه نشان داده شده در شکل ( ۳-۱۹ الف ) انجام می شود . در نقطه فقط دو ۱ موجود است که نمی توانند با هم ترکیب شوند . بنابراین تابع ساده شده به فرم جمع حاصلضرب ها عبارتست از :

$$F = x'y'z' + xy'$$

پیاده سازی با دو طبق گیت NAND در شکل (۳-۱۹ ب) نشان داده شده است . در قدم بعدی سعی می کنیم مکمل تابعی را به فرم جمع حاصلضرب ها ساده کنیم که با ترکیب ۰ ها در نقشه میسر است .

$$F' = x'y + x'z$$


در شکل (۳-۱۹ پ) دو طبقه گیت NAND برای تولید  $F'$  نشان داده شده است . اگر در خروجی به F نیاز باشد یک گیت NAND با یک ورودی نیز اضافه شود تا تابع را معکوس کند که در این صورت پیاده سازی در سه طبقه خواهد بود . اگر متغیرها فقط به یک فرم قابل دسترسی باشند می بایست در ورودی معکوس کننده هایی منظور کنیم که باعث اضافه شدن طبقه دیگری به مدار خواهند شد . گیت NAND با یک ورودی مربوط به متغیر Z می تواند حذف شود ، بشرط آنکه آن متغیر به  $Z'$  تبدیل گردد .

		Y			
		yz	00	01	11
x	0	1	0	0	0
	1	0	0	0	1

Z

( الف ) ساده سازی نقشه در جمع حاصلضرب

$$F = x'y'z' + xyz'$$
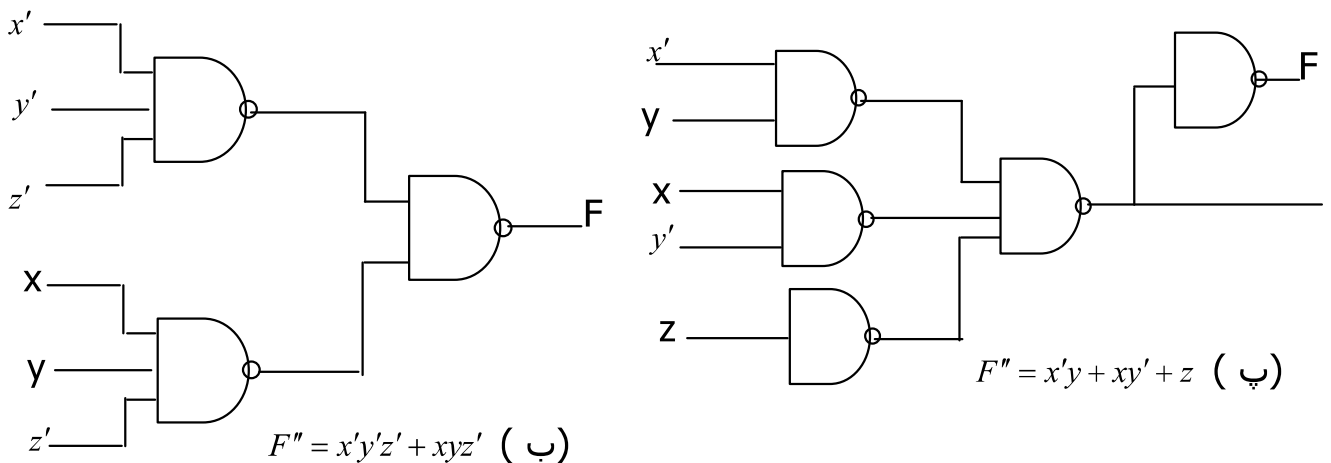
$$F' = x'y + xy' + z$$


شکل (۳-۱۹) پیاده سازی تابع مثال ۳-۹ با استفاده از گیت های NAND


### پیاده سازی بوسیله گیت NOR

تابع NOR دوگان تابع NAND است . به همین دلیل همه روالها و قواعد منطق NAND دوگان روالها وقواعد منطق NAND می باشد .

برای پیاده سازی یک تابع بول با گیت NOR باید به فرم ضرب حاصلجمع ها ساده شود . یک عبارت به صورت ضرب حاصلجمع ها ، مجموعه ای از گیت های OR برای جملات جمع و بدنبال آن یک AND برای تولید ضرب است . تبدیل گام به گام از OR-AND به دیگرام NOR-NOR در شکل (۳-۲۰) نشان داده شده است . این مراحل شبیه مراحل تبدیل به NAND است با این تفاوت که در اینجا از عبارت ضرب حاصلجمع ها استفاده می کنیم .

$$F = (A+B)(C+D)E$$

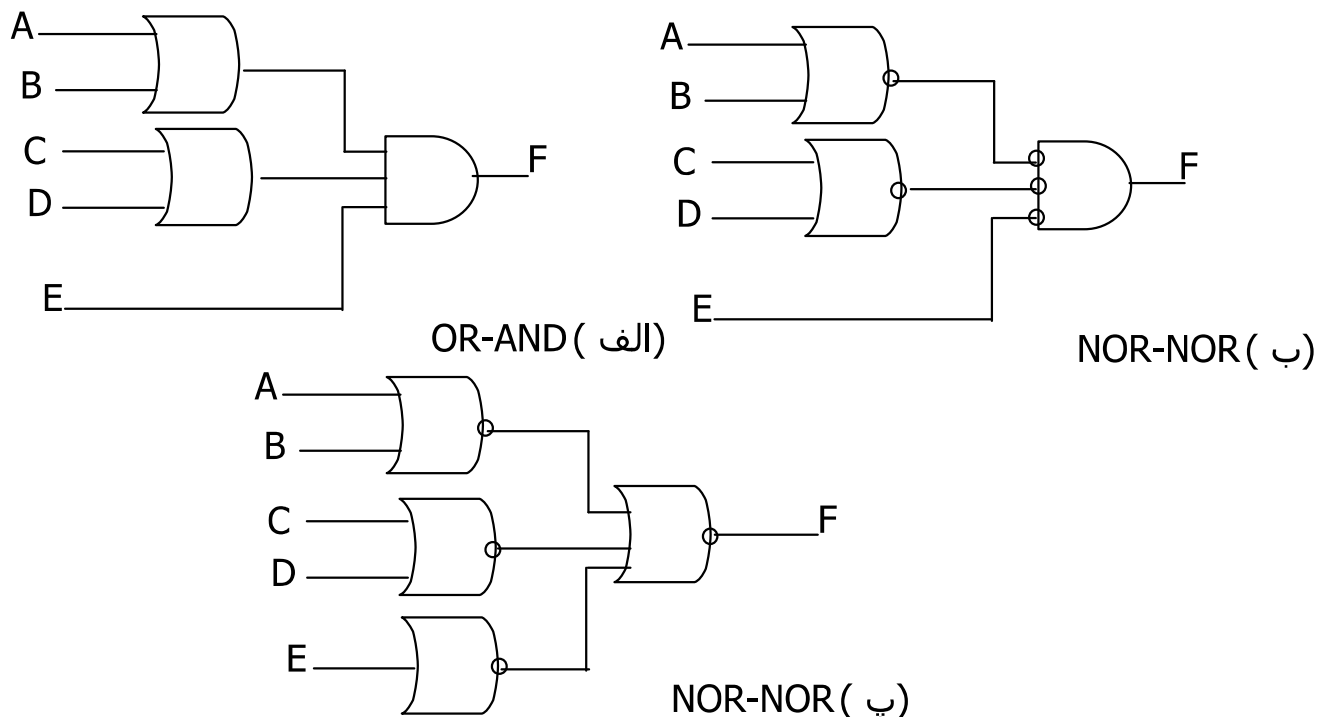قانون بدست آوردن دیاگرام منطقی NOR از یک تابع بول می تواند از تبدیل مشتق شود که شبیه به قانون سه مرحله ای NAND است ، با این تفاوت که عبارت ساده شده می بایست به فرم ضرب حاصلجمع ها باشد و جملات طبقه اول گیت ها NOR جملات جمع باشند . یک جمله تک متغیری به یک NOR با یک ورودی با یک گیت معکوس کننده نیاز دارد و یا اینکه می توان آن را مکمل کرده و مستقیماً در طبقه دوم گیت NOR بکار برد.



شکل (۳-۲۰) سه روش پیاده سازی تابع  $F = (A+B)(C+D)E$

روش دوم پیاده سازی یک تابع بوسیله گیت های NOR ، استفاده از مکمل تابع بر حسب ضرب حاصلجمع ها است . این روش پیاده سازی دو طبقه را برای  $F'$  و پیاده سازی سه طبقه را در صورت نیاز برای  $F$  نتیجه می دهد .

برای بدست آوردن ضرب حاصلجمع های ساده شده از یک جدول ، لازم است تا ۰ ها را در جدول ترکیب کرده و سپس تابع حاصل را مکمل کنیم به منظور بدست آوردن

عبارت ساده شده ضرب حاصلجمع ها برای مکمل تابع ، می بایست ۱ ها را در جدول ترکیب کرده و سپس تابع را مکمل نماییم . مثال زیر روال پیاده سازی بوسیله NOR را نشان می دهد .

مثال ۳-۱۰: تابع مثال ۳-۹ را با گیت های NOR پیاده کنید .

نقشه این تابع در شکل (۳-۱۹ الف) کشیده شده است . در این نقشه ابتدا ۰ ها را با هم ترکیب می کنیم تا عبارت زیر بدست آید :

$$F' = x'y + x'z$$

این عبارت ، مکمل تابع بر حسب جمع حاصلضرب ها است . سپس  $F'$  را مکمل می نمایم تا تابعی که بر حسب ضرب حاصلجمع ها است و برای پیاده سازی بوسیله NOR لازم است بدست آورید .

پیاده سازی دو طبقه با گیت های NOR در شکل (۳-۲۱ الف) نشان داده شده است . جمله ای که فقط دارای حرف  $z'$  است نیازمند به گیت NOR با یک ورودی و یا یک گیت معکوس کننده می باشد . این گیت می تواند حذف شده و ورودی  $z$  مستقیماً به ورودی گیت NOR طبقه دوم متصل گردد .

با استفاده از مکمل تابع بر حسب ضرب حاصلجمع ها پیاده سازی به روش دیگری نیز مقدور است . در این حالت ابتدا ۱ ها را در جدول ترکیب و عبارت زیر را بدست می آوریم .

$$F = x'y'z' + xy'$$

این عبارت فرم ساده تابع بر حسب جمع حاصلضرب ها می باشد. سپس تابعی را مکمل می کنیم تا مکمل آن را بر حسب ضرب حاصلجمع ها به صورتی بدست آوریم که برای پیاده سازی توسط NOR لازم است :

$$F = (x + y + z)(x' + y' + z)$$

در شکل (۲۱-۳ ب) پیاده سازی دو طبقه برای  $F'$  نشان داده شده است . اگر خروجی  $F$  مورد نظر باشد ، میتوان با استفاده از یک معکوس کننده آن رادر طبقه سوم تولید کرد .

در جدول (۳-۲) روشهای پیاده سازی NOR یا NAND خلاصه شده است . چیزی که نباید فراموش شود این است که همیشه هدف از ساده کردن یک تابع کاهش تعداد گیت های آن در زمان پیاده سازی است . فرمهای استاندارد از روشهای ساده سازی مستقیماً کاربرد دارند و هنگامی که هدف ، بکارگیری NAND یا NOR باشد بسیار مفید هستند.

جدول (۳-۲) قوانین پیاده سازی NOR و NAND


حالت	تابع جهت ساده سازی	فرم استاندارد جهت استفاده	نحوه بدست آوردن	پیاده سازی با	تعداد طبقات تا
(الف)	F	جمع حاصلضربها	۱ها را در نقشه ترکیب کنید	NAND	۲
(ب)	$F'$	جمع حاصلضربها	۰ها را در نقشه ترکیب کنید	NAND	۲
(پ)	F	ضرب حاصلضربها	$F'$ را در (ب) مکمل کنید	NOR	۲
(ت)	$F'$	ضرب حاصلضربها	F را در(الف) مکمل کنید	NOR	۲

### ۳-۷- سایر پیاده سازی های دو طبقه


گیت های موجود در مدارهای مجتمع ۱ لب از نوع NAND و NOR هستند . به همین دلیل عملاً پیاده سازی منطقی با NOR و NAND بسیار اهمیت دارد . در بعضی از گیت های NOR یا NAND نه همه آنها این امکان وجود دارد که با اتصال یک سیم بین

خروجی های دو گیت ، یک تابع منطقی مشخص تولید کرد که این منطق ، منطق اتصالی نامیده می شود . مثلاً وقتی خروجی گیت های NAND - از نوع کلکتور باز TTL - به هم متصل شوند عمل منطق AND اتصالی را انجام می دهند . منطق AND اتصالی که بوسیله دو گیت NAND انجام شده در شکل (۲۲-۳ الف) ترسیم شده است . برای تفکیک گیت AND اتصالی از گیت های قراردادی ، آن را بخطهایی که تا مرکز آن امتداد دارد مشخص می کنیم . گیت AND اتصالی یک گیت فیزیکی نیست بلکه فقط سمبلی است برای توصیف یگ تابع که از اتصال سیمها بدست می آید . تابع منطقی که بوسیله مدار (۲۲-۳ الف) پیاده سازی شده عبارتست از :

$$F = (AB)' \cdot (CD)' = (AB + CD)'$$

 

 الف) اتصالی در گیت های NAND TTL کلکتور باز (AND-OR-INVERT)



ب) اتصالی در گیت های ECL (AND-OR-INVERT)

### شکل (۲۲-۳) منطق اتصالی

که تابع AND-OR-INVERT نامیده می شود .

بطور مشابه خروجی NOR در گیت های ECL رامی توان به هم گره زد و تابع OR اتصالی را ایجاد نمود . تابع منطقی که بوسیله مدار (۲۲-۳ ب) پیاده سازی شده عبارتست از :

$$F = (A+B)' + (C+D)' = [(A+B)(C+D)]'$$

که تابع OR-AND-INVERT نامیده میشود .

یک گیت منطقی اتصالی بعنوانگیت طبقه دوم تلقی نمی گردد . چون فقط از اتصال سیمها بوجود آمده است . ولی ، به هنگام بحث مدارهای شکل (۲۲-۳) را به فرم مدارهای دو طبقه می نگریم .

اولین طبقه ، شامل گیت های NAND ( یا NOR ) و دومین طبقه فقط دارای یک گیت AND ( یا OR ) است .

### ترکیبات مفید گیت ها

از نقطه نظر تئوری دانستن ترکیبات ممکن گیت ها در دو طبقه آموزنده است . در اینجا چهار نوع گیت را بررسی می کنیم : NOR-NAND-OR-AND . اگر به هر طبقه یک نوع گیت را نسبت دهیم در می یابیم که شانزده ترکیب ممکن به فرم دو طبقه وجود دارد ، ( می توان گیت های یکسانی را درطبقات اول و دوم بکار برد مانند پیاده سازی NAND-NAND ) هشت ترکیب از ترکیبات فوق زائد نامیده می شوند چون در حقیقت یک هممل ساده منطقی را انجام می دهند . این نکته در مواردی که طبقه های اول و دوم هر دو دارای گیت های AND هستند بخوبی دیده می شود .

خروجی مدار ، صرفاً تابع AND روی همه متغیرهای ورودی است . هشت فرم مفید باقیمانده هر کدام پیاده سازی را بصورت جمع حاصلضرب ها و یا ضرب حاصلجمع ها تولید می کنند . این هشت فرم مفید عبارتند از :

AND-OR                      OR-AND

NAND-NAND                NOR-NOR


NOR-OR                      NAND-AND

OR-NAND                      AND-NOR

در هر یک از فرمهای فوق اولین گیت ذکر شده تشکیل دهنده طبقه اول در پیاده سازی است و دومین گیت به صورت یک گیت منفرد در طبقه دوم قرار می گیرد . توجه کنید هر دو فرمی که در یک سطر آمده اند دوگان یکدیگرند . فرمهای AND-OR و OR-AND فرمهای اولیه و طبقه هستند که در بخش ۳-۵ بحث شدند . همچنین فرمهای NAND-NAND و NOR-NOR در بخش ۳-۶ معرفی گردیدند . چهار فرم باقیمانده نیز در این بخش بررسی می شوند.
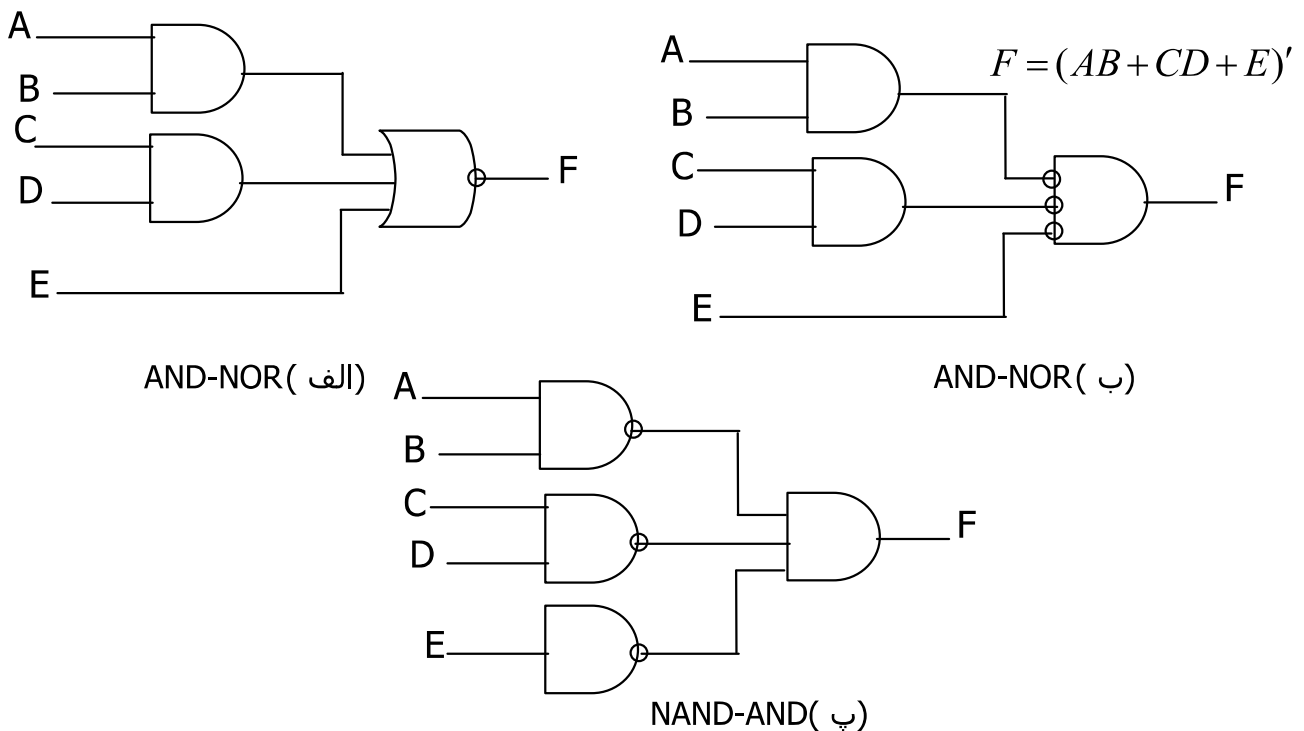
### پیاده سازی AND-OR-INVERT

دو فرم NAND-AND و AND-NOR معادل یکدیگرند و می توان آنها را هم شرح داد . هر دوی آنها عمل AND-OR-INVERT را همانطور که در شکل (۳-۲۳) نشان داده شده انجام می دهند . فرم AND-NOR با یک عمل معکوس سازی توسط یک دایره کوچک در خروجی گیت NOR فرم AND-OR را شبیه سازی کرده و تابع را بصورت زیر پیاده سازی می نماید :



شکل (۳-۲۳) مدارهای AND-OR-INVERT

با استفاده از سمبل گرافیکی معادل دیگری برای گیت NOR ، دیاگرام شکل (۳-۲۳) الف) را خواهیم داشت . دقت کنید که متغیر E مکمل نشده چون تنها تغییر صرفاً در سمبل گرافیکی گیت NOR بوده است . حال دایره ها را از پایانه های ورودی در گیت طبقه دوم به پایانه های خروجی طبقه اول منتقل می کنیم . در نهایت یک معکوس کننده برای متغیر E بخاطر نگهداشتن دایره لازم است . و یا می توان معکوس کننده ها را حذف کرد و ورودی E را بصورت مکمل در نظر گرفت . مدار شکل (۳-۲۳ پ) به فرم NAND-AND می باشد که در شکل (۳-۲۲) برای پیاده سازی عمل AND-OR-INVERT نشان داده شده است.


برای پیاده سازی یک AND-OR باید عبارتی ، بر حسب جمع حاصلضرب ها موجود باشد . پیاده سازی AND-OR-INVERT نیز به استثنای معکوس کردنش شبیه AND-OR است . بنابراین اگر مکمل تابع بر حسب حاصلضرب ها ساده شود ( بوسیله ترکیب ها در نقشه ) میتوان  $F'$  را بوسیله AND-OR پیاده سازی کرد و وقتی  $F'$  از قسمت معکوس کننده عبور کند تابع F تولید می شود . پیاده سازی AND-OR-INVERT بعداً با یک مثال نشان داده خواهد شد .

### پیاده سازی OR-AND-INVERT


فرمهای NOR-OR و OR-NAND ، عمل OR-AND-INVERT را اجرا می نمایند ، که در شکل (۳-۲۴) نشان داده شده است . فرم OR-NAND ، فرم OR-AND را به استثنای معکوس کردن که بوسیله دواپر در خروجی گیت NAND انجام می شود .- شبیه سازی نموده و تابع زیر را پیاده می کند .

$$F = [(A+B)(C+D)]E'$$


با استفاده از سمبل گرافیکی معادل دیگری برای گیت NAND دیاگرام شکل (۲-۲۴)، بدست می آید . مدار در قسمت (پ) بوسیله انتقال دایره های کوچک از ورودی های گیت طبقه دوم به خروجی گیت های طبقه اول حاصل می شود . مدار شکل (۲-۲۴) پ ( یک مدار به فرم NOR-OR است که جهت پیاده سازی عمل OR-AND-INVERT در شکل (۲-۲۲) نشان داده شده است . برای پیاده سازی OR-AND-INVERT به عبارتی بر سحبه حاصل جمع ها نیاز داریم . اگر مکمل تابع بر حسب ضرب حاصل جمع ها ساده شود میتوان  $F'$  را با قسمت OR-AND پیاده کرد و وقتی  $F'$  از یک معکوس کننده عبور کند ، مکمل  $F$  یا همان  $F$  را در خروجی آن خواهیم داشت .

 

OR-NAND (الف)

 

OR-NAND( ب)

 

NOR-OR( پ)

شکل (۲-۲۳) مدارهای OR-AND-INVERT

### خلاصه مطلب و مثال

در جدول (۲-۴) روشهای پیاده سازی یک تابع بول به هر چهار فرم و طبقه خلاصه شده است . به دلیل وجود قسمت معکوس کننده در هر حالت ، مناسب است تا از ساده

سازی  $F'$  ( مکما تابع ) استفاده شود . زیرا وقتی ک  $F'$  به یکی از فرمهای پیاده شود . در حقیقت مکمل تابع به فرم AND-OR یا OR-AND بدست می آید. چهار فرم دو طبقه ، این تابع را معکوس کرده و مکمل  $F'$  را در خروجی بدست می دهند که در حقیقت همان F است .

مثال ۳-۱۱ : تابع شکل (۳-۱۹ الف) را به چهار فرم دو طبقه که در جدول (۳-۴) آمده پیاده سازی کنید . مکمل تابع برحسب جمع حاصلضرب ها بوسیله ترکیب  $\cdot$  ها در جدول ساده شده عبارتست از :

$$F' = x'y + x'z$$

جدول (۳-۴) پیاده سازی با سایر فرم های دو طبقه

خروجی	ساده کردن $F'$ بفرم	پیاده سازی تابع	معادل فرم مفید
از			( a )
F	مجموع حاصلضرب ها بوسیله ترکیب $\cdot$ ها در نقشه	AND-OR-INVERT	NAND-AND ( b)*
F	ضرب حاصلجمع ها با ترکیب ۱ها در نقشه و سپس مکمل سازی	ORND-INVERT-A	NOR-OR
			AND-NOR
			OR-NAND

\* فرم b برای جملات یک متغیره نیاز به یک NOR و یا NAND یک ورودی ( معکوس کننده ) دارد .

می توان خروجی طبیعی این تابع را بصورت زیر بیان کرد :

$$F = (x'y + x'z)'$$

که به فرم AND-OR-INVERT است . پیاده سازی های AND-NOR و NAND-AND در شکل (۳-۲۵ الف) نشان داده شده است . توجه کنید که یک NAND تک ورودی یا

یک گیت معکوس کننده در پیاده سازی NAND-AND لازم است که در حالت AND-NOR چنین نیست . اگر متغیر  $z'$  را به فرم جای  $z$  در ورودی بکار ببریم ، می توان معکوس کننده را حذف کرد . فرم OR-AND-INVERT به عبارت ساده شده مکمل تابع بر حسب ضرب حاصلجمع ها نیاز دارد که برای بدست آوردن این عبارت می بایست ۱ ها را در نقشه با هم ترکیب کرد :

$$F = x'y'z' + xy'$$

و سپس مکمل تابع را بدست آورد :


$$F' = (x + y + z)(x' + y' + z)$$

خروجی طبیعی  $F$  را می توان به فرم زیر بیان کرد :


$F = [(x + y + z)(x' + y' + z)]'$  که به فرم OR-AND-INVERT است . با استفاده از این

عبارت می توان تابع را به فرمهای OR-NAND , NOR-OR پیاده سازی کرد که در شکل


(۲۵-۲ ب) نشان داده شده است .

 


AND-NOR

 

NAND-AND

 

OR-NAND

 

NOR-OR

$$F = [(x + y + z)(x' + y' + z)]' \text{ (ب)}$$

### ۳-۸- حالات بی اهمیت

۱ ها و ۰ های نقشه بیانگر ترکیبی از متغیرهاست که بترتیب تابع را ۱ و یا ۰ می نامند. معمولاً ترکیبات حاصل از جدول درستی حالاتی هستند که تحت آنها تابع برابر ۱ می باشد و در سایر مکانهای نقشه مقدراتابع ۰ فرض می گردد. این فرض همیشه صحیح نیست، زیرا در بعضی کاربردها ترکیبات معینی از متغیرهای ورودی هرگز وجود ندارد بعنوان مثال یک کد دهندهی چهار بیتی دارای شش ترکیب بالا استفاده است. تابعی که خروجی های نامشخص یا بلااستفاده، در ازای برخی از ترکیبات ورودی را دارد به توابع ناقص معروفند. در ا لمب کاربردهای ما درواقع به اینکه تابع درازای مینترم های نامعین چه مقداری دارد توجهی نمی کنیم. به این دلیل مینترم نامعین را در تابع، حالات بی اهمیت نام می گذاریم. این حالات بی اهمیت در نقشه برای ساده سازی بیشتر عبارت بول بکار می روند.

باید توجه داشت که یک مینترم بی اهمیت ترکیبی از متغیرهاست که مقدار منطقی آن نامشخص است. به همین دلیل است که نمی توان یک حالت بی اهمیت را در نقشه با ۱ نشان داد زیرا این عمل به این معنی است که تابع برای این ترکیب خاص ورودی ها همواره برابر ۱ است. بطور مشابه گذاشتن ۰ در مربع های نقشه به معنی ۰ بودن همیشگی تابع است. لذا برای تشخیص ۰ ها و ۱ ها واقعی تابع، حالت بی اهمیتی را با X نمایش می دهیم. بنابراین یک X بیانگر این واقعیت است که ما به ازای مینترم خاصی به ۰ یا ۱ شدن F اهمیتی نمی دهیم.

به هنگام انتخاب مربع های همجوار درنقشه برای ساده نمودن تابع، با این ایده که ساده ترین عبارت حاصل گردد، X ها را برابر ۰ و یا ۱ فرض می نماییم. در ساده

سازگی تابع می توانیم با توجه به ساده ترین فرم ممکن برای تابع به حالات بی اهمیت ۰ یا ۱ بدهیم .

مثال : ۳-۱۲ : تابع بول زیر را ساده کنید .

$$F(w,x,y,z) = \sum (1,3,7,11,15)$$

حالات بی اهمیت عبارتند از :

$$d(w,x,y,z) = \sum (0,2,5)$$

مینترم های تابع  $F$  ، ترکیبی از متغیرهاست که تابع را ۱ می کند . مینترم  $d$  ترکیبات بی اهمیتی هستند که ممکن است ۰ یا ۱ باشند . ساده سازی در شکل (۲۶-۳) نشان داده شده است . مینترم های  $F$  با ۱ و جملات  $d$  یا  $X$  مشخص شده اند و بقیه مربع ها با ۰ پر شده اند . برای بدست آوردن عبارت ساده شده بصورت جمع حاصلضرب ، ما باید هر پنج ۱ موجود در نقشه را در نظر بگیریم ، ولی ممکن است  $X$  ها را در نظر بگیریم ، و یا نگیریم و این به راه ساده سازی تابع وابسته است . جمله  $yz$  چهار مینترم را در ستون سوم پوسس می دهد . مینترم باقیمانده  $m_1$  می تواند با مینترم  $m_3$  ترکیب شده و جمله سه متغیره  $w'x'z'$  را بدهد . با این وجود ، با منظور کردن یکیا دو  $x$  همجوار ، ما می توانیم چهار مربع مجاور را ترکیب کنیم تا جمله دو متغیره حاصل گردد . در بخش (الف) از دیاگرام ، مینترم های بی اهمیت ۰ و ۲ با ۱ ها ترکیب شده اند که حاصل آن تابع ساده شده زیر است :

$$F = yz + w'x'$$

در بخش (ب) مینترم بی اهمیت ۵ با ۱ جایگزین شده و تابع ساده چنین است .

$$F = yz + w'z$$

هر یک از عبارات فوق خواسته های مثال را برآورده می سازد .

مثال فوق نشان داد که مینترم های بی اهمیت در نقشه ابتدا با X علامت گذاری می شوند و بعداً به ۰ یا ۱ بدل می گردند . انتخاب بین ۰ و ۱ به راهی که تابع پیر کامل یا ناقص ساده می شوند وابسته است . هر گاه انتخاب صورت گیرد ، تابع ساده شده حاصل متشکل از یک مجموع از مینترم ها و از جمله آنهایی است که ابتدا معین نشده بود ولی بعداً با ۱ جایگزین شده اند. دو عبارت ساده شده در مثال ۱۲-۳ را ملاحظه نمایید .

$$F(w,x,y,z) = yz + w'x' = \sum (0,1,2,3,7,11,15)$$

$$F(w,x,y,z) = yz + w'z' = \sum (1,3,5,7,11,15)$$

		y			
		yz	01	11	10
w	wx	00	01	11	10
	00	x	1	1	x
	01	0	x	1	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	1	0

$$F = yz + w'z' \text{ (الف)}$$

		y			
		yz	01	11	10
w	wx	00	01	11	10
	00	x	1	1	x
	01	0	x	1	0
	11	0	0	1	0
	10	0	0	1	0

$$F = yz + w'z \text{ (ب)}$$

شکل (۳-۲۶) مثال مربوط به حالات بی اهمیت

هر دو عبارت مینترم های 15.11.7.3.1 که تابع F را ۱ می کند ، دارا هستند . با مینترم های بی اهمیت ۰، ۲، ۵ بصورت متفاوتی درهر عبارت برخورد شده است . اولین عبارت شامل مینترم های ۰ و ۲ با مقدار ۱ و مینترم های ۵ با ۰ می باشد.

دومین عبارت شامل مینترم ۵ برابر با ۱ و مینترم های ۰ و ۲ برابر ۰ است . دو عبارت دو تابعی را نشان می دهند که بصورت جبری برابر نیستند .

هر دو ، مینترم های مشخص شده را پوشش می دهند ، ولی مینترم های بی اهمیت در آنها فرق دارد . هر دو عبارت قابل قبول است زیرا اختلاف آنها فقط در مقدار F به ازای مینترم های بی اهمیت است .

می توان عبارت حاصلضرب مجموعی نیز برای تابع شکل (۲۶-۳) بدست آورد . در اینحالت ، تنها راه ترکیب ۰ ها این است که مینترم های ۰ و ۲ را ۰ گرفته و مکمل تابع را بدست آوریم .

$$F' = z' + wy'$$

با گرفتن مکمل از F ، عبارت ساده بصورت حاصلضرب مجموع بدست می آید .

$$F(w, x, y, z) = z(w' + y) = \sum (1, 3, 5, 7, 11, 15)$$

در این حالت مینترم های ۰ و ۲ با ۰ و مینترم ۵ با ۱ مقدار می گیرند .

**روش جدول بندی ( کوئین - مک کلاسکی ) :**

روش سیستماتیک برای ساده سازی عبارات منطقی : ( مثال :

$$f = \sum m(0,1,2,8,10,11,14)$$

۱- دسته بندی مینترمها بر اساس تعداد یکها ( صعودی ) :

$mi$	$w$	$x$	$y$	$z$	(0,1) 000-		
0	0	0	0	0	(0,2) 00-0		
11	0	0	0	1	(0,8) -000	(0,2,8,10)-0-0	} $x'z'$
2	0	0	1	0	(2,10) -010	(0,8,2,10)-0-0	
8	1	0	0	0	(8,10) 10-0		
10	1	0	1	0	(10,11) 101-		
11	1	0	1	1	(10,14) 1-10		
14	0	1	1	0			

$f = x'z' + w'x'y' + wx'y + wy'z$

۲- هر دو مینترمهایی که در یک متغیر اختلاف داشته باشند قابل ترکیبند . ( تشکیل دسته های دوتایی ) هر مینترم در هر دسته با جملات دسته بعدی که پایین تر از خود قابل ترکیب است و مینترمهای شرکت کننده را تیک می زنیم .

۳- تشکیل دسته های چهار تایی : بایستی مینترمها نظیر به نظیر افزایش باشند .

$a > a', b > b' \leftarrow \begin{matrix} a & , & b \\ a' & , & b' \end{matrix}$  و باز هم تیک می زنیم آنهایی که تیک نخورده اند پوشش داده

نشده اند .

مثال :

$$f = \sum m(0,1,2,8,10,11,14,18)$$

**روش اصلاح یافته روش جدول بندی :**

۱- همان روش ۲- مینترمهایی را که در  $2^n$  تفاوت دارند ترکیب می کنیم که نیاز به

نوشتن معادل باینری نیست و میزان اختلاف (  $2^n$  ) در یک پرانتز نوشته شود .

0 0 0 0 0		
1 0 0 0 1	(0,1) (1)	
2 0 0 1 0	(0,2) (2)	(10,11) (1)
8 1 0 0 0	(0,8) (8)	(10,14) (4)
10 1 0 1 0	(2,8) (8)	(11,15) (4)
11 1 0 1 1	(8,10) (2)	(14,15) (1)
14 1 0 1 0		
15 1 1 1 1		

۳- برای دسته های چهارتایی دسته های دوتایی با هم ترکیب می شوند که علاوه

بر شرط افزایش اعداد داخل پرانتز آنها یکی باشد .  $a' - a = b' - b = \overline{2^n} \leftarrow \begin{matrix} a & b \\ a' & b' \end{matrix}$

(0,1) (1)								
(0,2) (2)	(0,2,8,10) (2,8)	$\rightarrow$ معادلند	10	1	0	1	0	$= wy$
(0,8) (8)	(0,8,2,10) (8,2)		11	1	0	1	1	
(2,10) (8)	(10,11,14,15) (1,4)	$\rightarrow$ معادلند	14	1	1	1	0	
(8,10) (2)	(10,14,11,15) (4,1)		15	1	1	1	1	
(10,11) (1)			0	0	0	0	0	$= x'z'$
(10,14) (2)			2	0	0	1	0	
(11,15) (4)			8	1	0	0	0	
(14,15) (1)			10	1	0	1	0	
			0	0	0	0	0	

$\Rightarrow F = wy + x'z' + w'z'y'$

اعدادی در پرانتز باقی مانند  $2^n$  هستند که n ها مکان متغیرهای حذف شده را نشان می دهد سپس مینترمها را می نویسیم و اسامیها را می یابیم .

مثال :

$$F = \sum m(1,4,6,7,8,9,10,11,15)$$

1	(1,9) (8)	(8, 0, 10, 11) (1,2)	$PI_1 = wx'$
4	(4,6) (2)	(8, 10, 9, 11) (2,1)	$PI_1 = x'y'z$
8	(8,9) (1)	0 1 0 0 0	$PI_3 = w'xz'$
6	(8,10) (2)	9 1 0 0 1	$PI_4 = w'xy$
9	(8,10) (1)	10 1 0 1 0	$PI_5 = xyz$
10	(9,11) (2)	11 1 0 1 1	$PI_6 = wyz$
7	(10,11) (1)		
11	(7,15) (8)		
15	(11,15) (4)		

1	(1,9)	(8)								
4	(4,6)	(2)								
8	(8,9)	(1)	(8, 0, 10, 11)	(1,2)						$PI_1 = wx'$
<u>6</u>	(8,10)	(2)	(8, 10, 9, 11)	(2,1)						$PI_1 = x'y'z$
9	(8,10)	(1)	0	1	0	0	0			$PI_3 = w'xz'$
10	(9,11)	(2)	9	1	0	0	1			$PI_4 = w'xy$
<u>7</u>	(10,11)	(1)	10	1	0	1	0			$PI_5 = xyz$
11	(7,15)	(8)	11	1	0	1	1			$PI_6 = wyz$
<u>15</u>	(11,15)	(4)								

**روش پیدا کردن اسامیها :**

مینترمهایی که تنها توسط یک PI تیک خورده اند را علامت می زنیم .

	1	4	6	7	8	9	10	11	15
PI <sub>1</sub>					*	*	*	*	
PI <sub>2</sub>	*					*			
PI <sub>3</sub>		*	*						
PI <sub>4</sub>		*	*						
PI <sub>5</sub>			*						*
PI <sub>6</sub>								*	*
	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>	✓	✓	✓	✓	<input type="checkbox"/>

	7	15
PI <sub>4</sub>	*	
PI <sub>5</sub>	*	*
PI <sub>6</sub>		*

مثال :  $F(A,B,C,D,E) = \sum (1,4,6,10,20,22,24,26) + \sum d(0,11,16,17)$

0	(0,1)	(7)		
1	(0,4)	(4)		
4	(0,16)	(16)	(0,4,16,20)	(4,16)
16	(4,6)	(2)	(0,16,4,20)	(16,4)
6	(4,20)	(16)	(4,6,20,22)	(2,16)
10	(16,20)	(4)	(4,20,6,22)	(16,2)
20	(16,24)	(8)	(10,11,26,27)	(1,16)
24	(6,22)	(16)	(10,26,11,27)	(16,1)
11	(10,11)	(1)		
22	(10,26)	(16)		
26	(20,22)	(2)		
27	(24,26)	(2)		
	(11,27)	(16)		
	(26,27)	(1)		

	1	4	6	10	20	22	24	26
PI <sub>1</sub>		*			*			
PI <sub>2</sub>		*	*		*	*		
PI <sub>3</sub>				*				
PI <sub>4</sub>	*							*
PI <sub>5</sub>							*	
PI <sub>6</sub>							*	*
	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓


**در ماکسترم :** در ماکسترم بر حسب تعداد صفرها بررسی می شود در ترکیب دو دسته ای باید ماکسترم بالایی بزرگتر باشد . در نوشتن PI ها ما جملات حاصل جمع داشته و قوانین ماکسترم ها را رعایت می کنیم نهایتاً f همان حاصل ضرب PI ها می شود .

$$F = \pi M (0,1,2,3,4,6,10,11,12,15)$$

تمرین : تابع مقابل را ساده نمایید.

 
**مدارهای منطقی ترکیبی :**

مدار منطقی ترکیبی مداری است که در آن خروجیها در هر لحظه به ورودیها در همان



لحظه بستگی دارند .

مثال :

 

$$F = x.y$$

مدار  
ترکیبی

**مدارهای منطقی ترکیبی :**

۱- ( Small Scale Integrated Circuits ) SSI

مدارهای ترکیبی مقیاس کوچک مانند :

AND OR NOT XOR

۲- ( Medium OR NOT XOR ) MSI

مدارهای ترکیبی مقیاس متوسط مانند :

- مدارهای مبدل کد ها

- مدارهای جمع کننده / تفریق کننده

- مالتی پلکسرها

- دیکودرها

۲- ( Large Scale Integrated Circuits ) LSI

۴- ( Very Large scale Integrated Circuits ) VLSI همچون ریزپردازنده ها

**طراحی مدارهای ترکیبی**

برای طراحی یک مدار منطقی باید مراحل زیر را دنبال نمود:

۱- نحوه ی کار

۲- تعریف عملکرد مدار

۲- تعیین ورودیها و تعداد آنها

۴- تعیین خروجیها

۵- نوشتن روابط خروجیها برحسب ورودیها - جدول صحت (

۶- ساده سازی عبارات خروجیها برحسب ورودیها


۷- پیاده سازی

### دسته بندی مدارهای ترکیبی

#### الف ( مدارهای مبدل کد :

جهت تبدیل کدهای مختلف به یکدیگر


##### ۱- مدار مبدل کد باینری به گری :

 

$$g_n = b_n$$

$$g_i = b_i \oplus b_{i+1} \quad 0 \leq i \leq n-1$$

تاخیر به اندازه n-1 طبقه

 

##### - مدار مبدل گری به باینری :



$$b_n = g_n$$

$$b_i = g_i \oplus b_{i+1} \quad 0 \leq i \leq n-1$$


« تاخیر تجمعی به اندازه n طبقه »

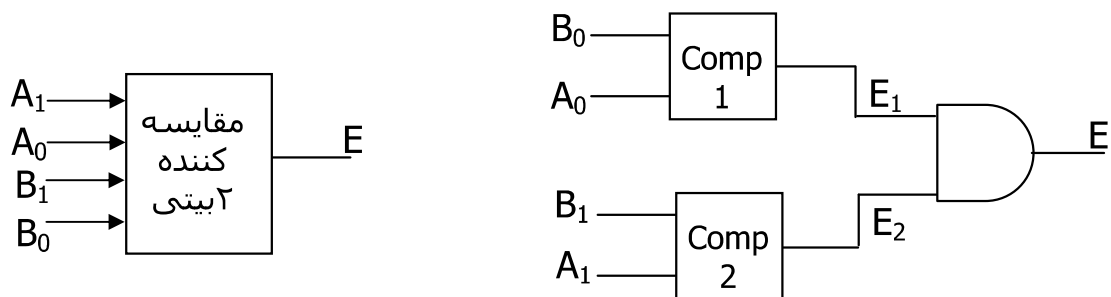 **ب) مدارهای مقایسه کننده :**

برای مقایسه اطلاعات ورودی به کار می رود .




 
مدار مقایسه کننده کامل : ۱- ابتدا عملکرد برای يك بیت بررسی می شود.



۲- بعد جدول صحت را تنظیم کنید .

$A_0$	$B_0$	G	E	L
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

۳- مدار را ترسیم کنید .

  

$$A: A_1 A_0$$

$$B: B_1 B_0$$

$$E = (A_1 \oplus B_1) \circ (A_0 \oplus B_0)$$

$$G = (A_1 > B_1) + (A_1 = B_1) \circ (A_0 > B_0)$$


↓


$$G = A_1 B_1' + (A_1 \oplus B_1) \circ (A_0 B_0') = (G_1 + E_1 G_0)$$

$$L = (A_1 < B_1) + (A_1 = B_1) \circ (A_0 < B_0)$$


↓
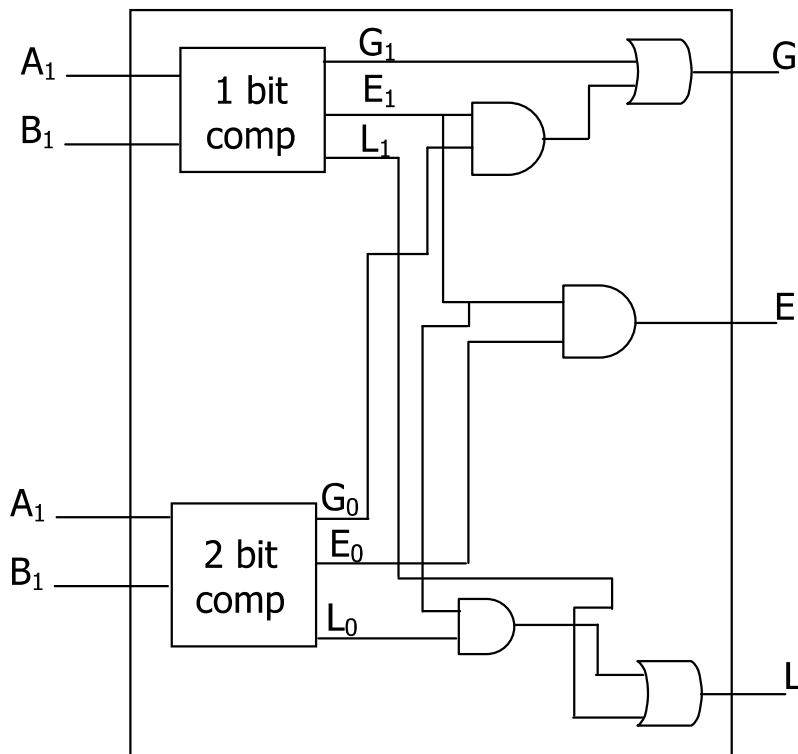
$$L = (A_1' B_1 + (A_1 \oplus B_1) \circ (A_0' B_0)) = L_1 + E_1 L_0$$



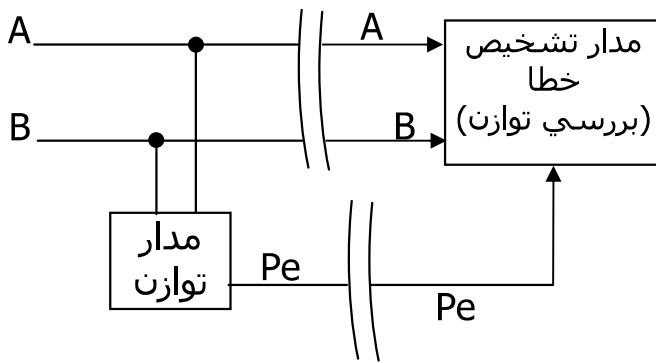**(ب) مدارهای تولید توازن و تشخیص:**

		زوج		فرد
A	B	Pe	Po	
۰	۰	۰	۱	
۰	۱	۱	۰	
۱	۰	۱	۰	
۱	۱	۰	۱	


 


A	B	Pe	Poute
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱	۱
۰	۱	۰	۱
۰	۱	۱	۰
۱	۰	۰	۱
۱	۰	۱	۰
۱	۱	۰	۰
۱	۱	۱	۱


A Bpe

۰	۱	۰	۱
۱	۰	۱	۰
  
$$\Rightarrow \begin{aligned} Poute &= A \oplus B \oplus p_e \\ Poute &= [(A \oplus B) \oplus p_e]' = (A \oplus B) \oplus P \end{aligned}$$



$$F = x.1 + x'.0 = x$$

 


$$F = x. + x'. = x'$$

نکته :

هرگاه یکی از ورودیهای XOR ، ۰ باشد خروجی برابر با ورودی دیگر است و اگر ۱ باشد

برابر با متمم خروجی دیگر است .

 
هدف : طراحی مداری که با یک بیت کنترل توازن زوج یا فرد ایجاد می کند .



$iF \quad M = 0 \text{ then } P = p_e, \quad P = A \oplus B$   
 $iF = M = 1 \text{ then } P = p_0, \quad P = A \oplus B$

 **(ب) مدارهای جمع کننده / تفریق :**


$$\begin{array}{r} A \\ + B \\ \hline CS \end{array}$$




**۱- نیم-جمع کننده**

A	B	C	S
۰	۰	۰	۰
۰	۱	۰	۱
۱	۰	۰	۱
۱	۱	۱	۰

 
$$\begin{cases} S = A \oplus B \\ C = A.B \end{cases}$$



Half Adder (H.A) یا نیم جمع کننده

 



**۲- مدار تمام-جمع کننده**

 

$$\begin{array}{r} ۰۱ \\ + ۱۱ \\ \hline ۱۰۰ \\ C_2 \quad S_1 \quad S_0 \end{array}$$


A	B	C	C	S
۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱	۰	۱
۰	۱	۰	۰	۱
۰	۱	۱	۱	۰
۱	۰	۰	۰	۱
۱	۰	۱	۱	۰
۱	۱	۰	۱	۰
۱	۱	۱	۱	۰
  
$$\begin{array}{r} A \\ B \\ + C \\ \hline CS \end{array}$$



$$\Rightarrow S = \sum m(1,2,4,7) = A \oplus B \oplus C$$
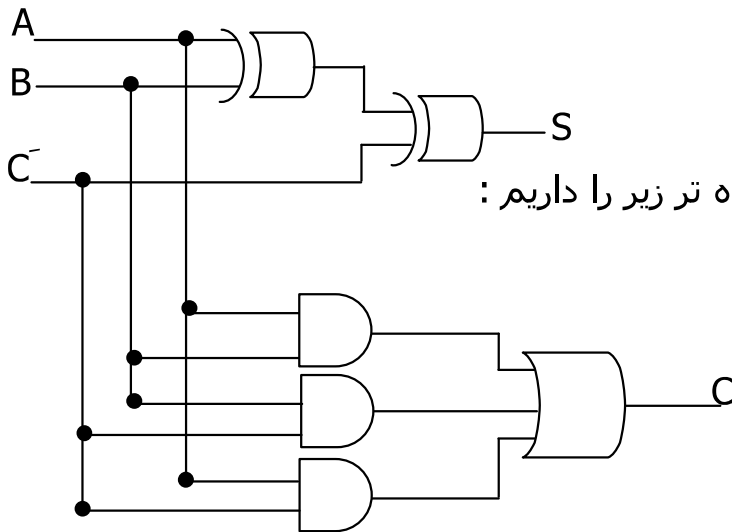
$$C = \sum m(3,5,6,7) = AB \oplus BC \oplus AC$$




به جاي اين مدار شلوغ مدار ساده تر زير را داريم :


$$C_{out} = AB + BC + AC$$


$$= AB + C(A + B)$$

لذا :

 


۲- جمع کننده کامل ۴ بیتی :

 

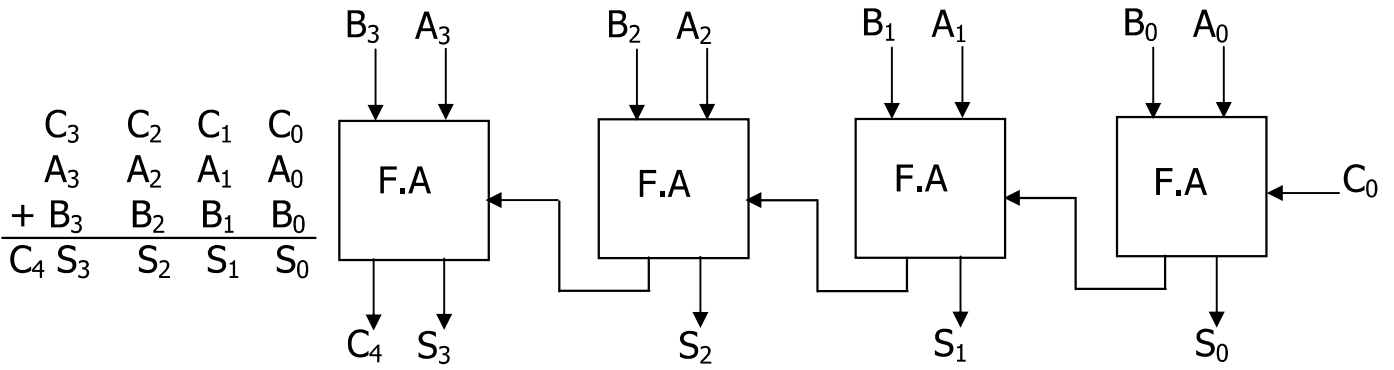

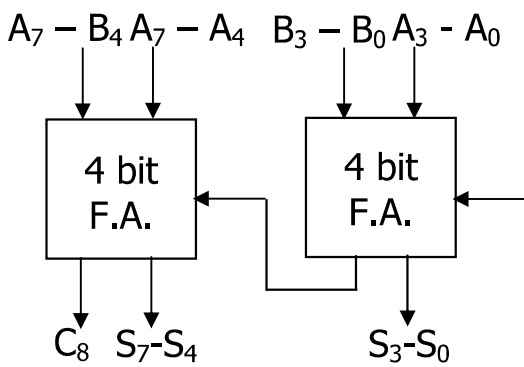
$$\begin{array}{r} C_3 \quad C_2 \quad C_1 \quad C_0 \\ A_3 \quad A_2 \quad A_1 \quad A_0 \\ + B_3 \quad B_2 \quad B_1 \quad B_0 \\ \hline C_4 \quad S_3 \quad S_2 \quad S_1 \quad S_0 \end{array}$$



8 bit Full Adder :

۲- مدار تفریق کننده :

 


$$\begin{array}{r} X \\ -Y \\ \hline BS \end{array}$$


X	Y	B	S
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

$$S = x \oplus y$$

$$B = x'y$$

 

X	Y	Z	B	S
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

 


$$\begin{array}{r} X \\ -Y \\ -Z \\ \hline BS \end{array}$$

$$S = x \oplus y \oplus z$$

$$B = x'z + x'y + yz$$


## ۵- طراحی مدار جمع کننده / تفریق کننده ۴ بیتی با روش مکمل با خط

کنترل M:

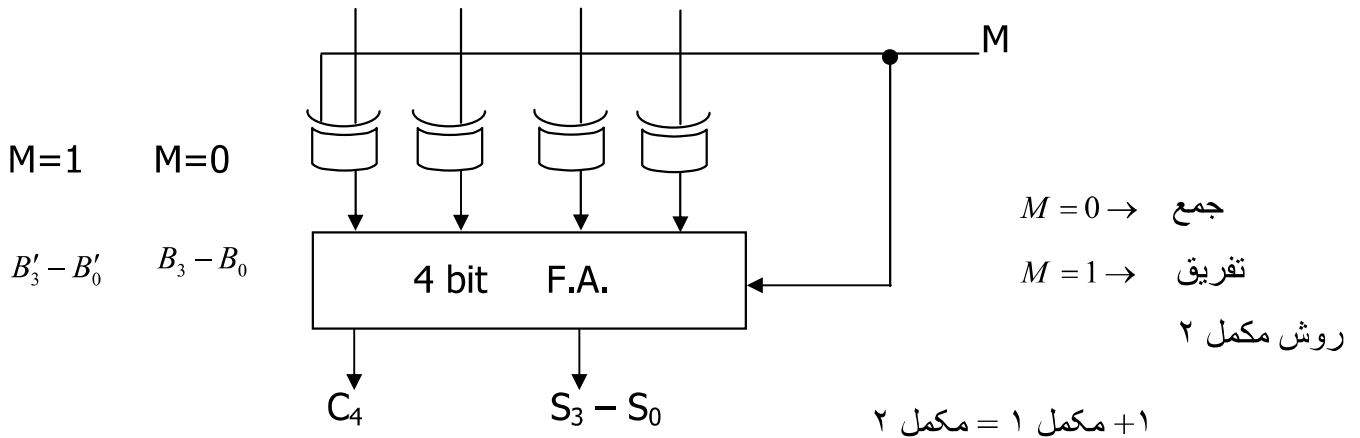

نکته : در مدارهای جمع کننده تاخیر تجمعی داریم که با افزایش تعداد بیت های ورودی افزایش می یابد . برای مدار جمع کننده ۲ بیتی ۵ طبقه تاخیر داشتیم پس این مدار مشکل دارد پس مدار جمع کننده با نقلی پیش بینی شده طراحی شد .
 
## ۶- مدار جمع کننده با نقلی پیش بینی شده (Look Ahead Carry Generator) :



$$S_0 = G_0 \oplus P$$

$$C_1 = G_0 + C_0 P_0$$

$$S_1 = C_1 \oplus P_1$$

$$C_2 = G_1 + C_1 P_1$$

$$C_2 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_2 C_0$$

$$S_2 = G_2 \oplus P_2$$

$$C_3 = G_2 + C_2 P_2$$

$$C_3 = G_2 + P_2 G_1 + P_1 P_2 G_1 + P_1 P_2 P_0 G_0$$

$$P_i = A_i \oplus B_i$$

$$B_i = A_i \cdot B_i$$


$$S_i = P_i \oplus C_i$$

$$C_i = G_{i-1} + C_{i-1} P_{i-1}, C_0$$


داریم

نکته : این مدار و کلیه مدارهای توسعه یافته ( 8 , ) و ... بیتی می توانند با این روش با 4 طبقه تاخیر طراحی شوند .

**۷- مدار جمع کننده BCD :**

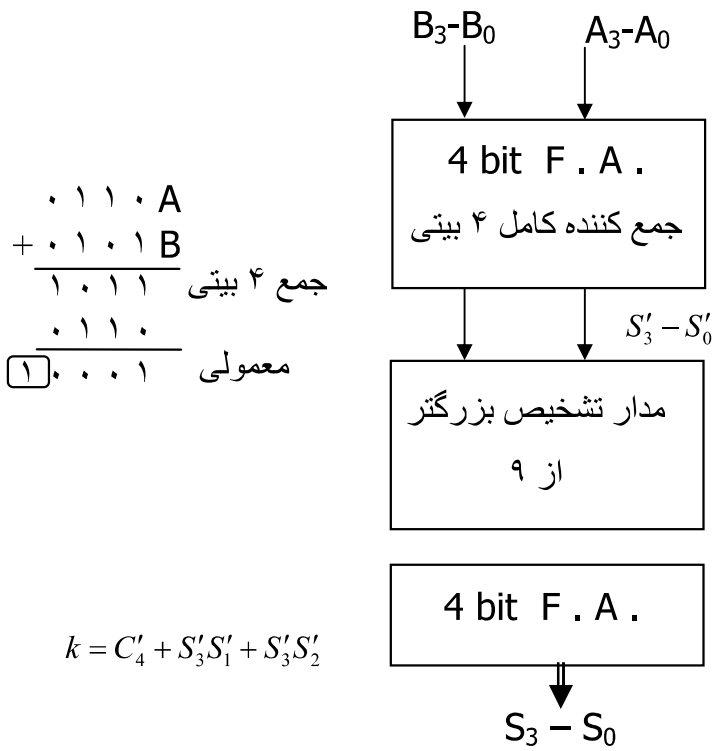


$C'_4$	$S'_3$	$S'_2$	$S'_1$	$S'_0$	K
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۱	۰
۰	۰	۰	۱	۰	۰
۰	۱	۰	۰	۱	۰
۰	۱	۰	۱	۰	۱
۱	۰	۰	۰	۰	۱
۱	۰	۰	۱	۰	۱
۱	۰	۱	۰	۰	۱
۱	۰	۱	۱	۰	۱
۱	۱	۰	۰	۰	*

 

**پیاده سازی :**


۸- مدارهای تفریق کننده ی BCD :

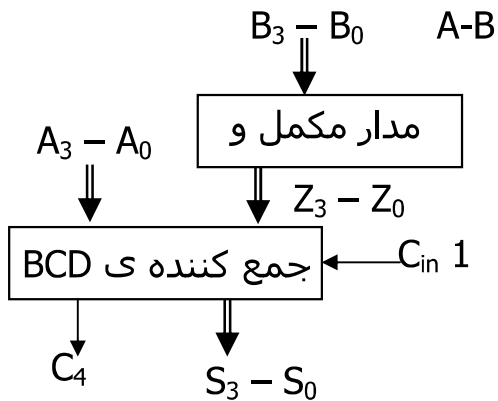


A-B				A+(-b)			
B <sub>3</sub>	B <sub>2</sub>	B <sub>1</sub>	B <sub>0</sub>	Z <sub>3</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub>	Z <sub>0</sub>
۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱
۰	۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰
۰	۰	۱	۰	۰	۱	۱	۰
۰	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۱
۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۱
۰	۱	۰	۱	۰	۱	۱	۰
۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱	۰
۰	۱	۱	۱	۰	۱	۰	۱
۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰
۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱
۱	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱	۱	۰	۱	۰	۰	۱	۰
۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۱
۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۱

۹- مدارهای دیکودر ( Decoder ) :

 مدار دیکودر برای n متغیر ورودی 2<sup>n</sup> حالت آنرا ایجاد می نماید.



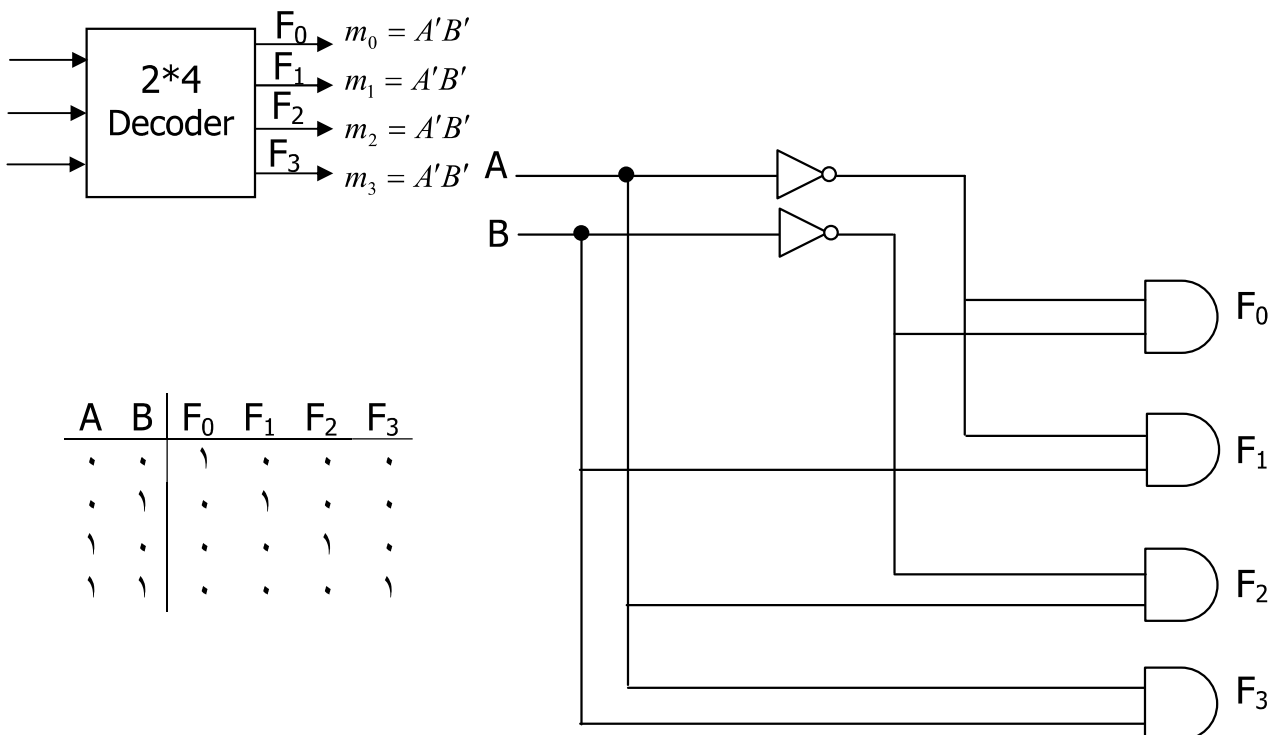نکته : حالات مختلف متغیرها را در خروجی می دهد .




نکته : اگر به جای AND از NAND استفاده کنیم آنگاه Maxterm ها خواهیم داشت :

**کاربردها :**

۱- در پیاده سازی توابع :


$$F(A,B,C) = \sum m(0,3,5,7)$$

 تابع را به کمک يك ديکودر 3\*8 پیاده سازی نمائید .





3 bit  
خطوط آدرس

۲- در رمز گشایی خطوط آدرس :


 


  دسترسی به تمام نقاط حافظه که در این مثال 8 حافظه است .




E	A	B	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	
.	*	*	.	.	.	.	دیکودر عمل نمی کند E=0
\	.	.	\	.	.	.	Enable
\	.	\	.	\	.	.	Active High enable
\	\	.	.	.	\	.	
\	\	\	.	.	.	\	

نکته : در حالت ماکسترمی نیز در صورتی که E=0 ، A,B نیز Den't care می باشد .

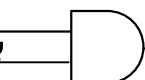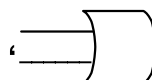
در صورتی که به جای  ،  بگذاریم جدول زیر را خواهیم داشت .


E	A	B	D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	
1	*	*	1	1	1	1	Enable
0	0	0	0	1	1	1	
0	0	1	1	0	1	1	Active High enable
0	1	0	1	1	0	1	
0	1	1	1	1	1	0	

یعنی Enable باید NOT شود به صورت زیر

 


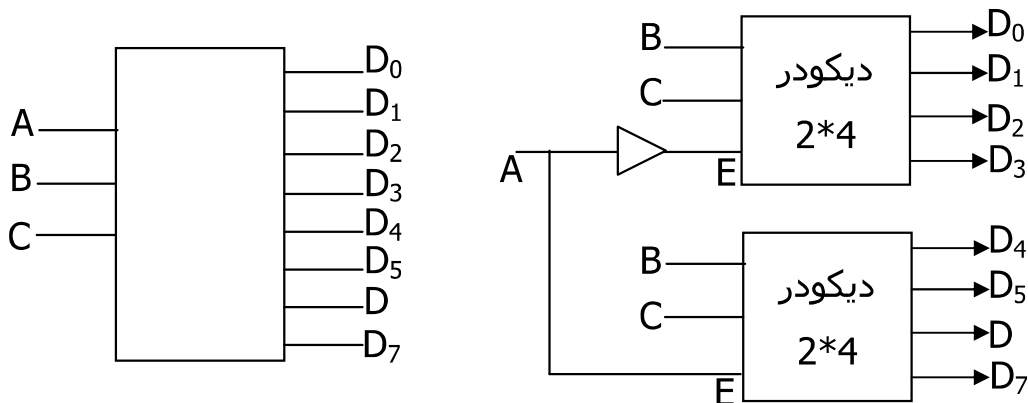با کمک دیکودر های 2\*4 ، دیکودر 3\*8 بسازید .



 

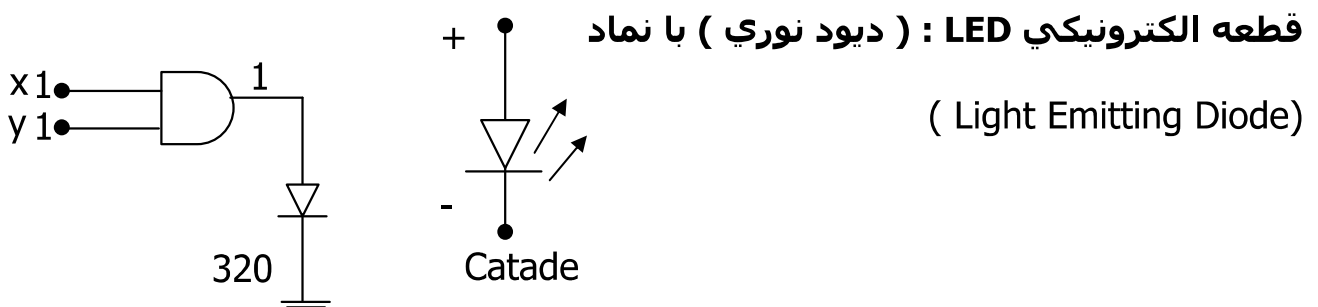
### دیکودر BCD به 7.seg ( Seven Segment )



اگر  $2[V]$  به دو سر LED اختلاف پتانسیل اعمال شود روشن می شود .

در نتیجه :

 7.seg صفحه نمایش یا خروجی یک سیستم دیجیتال می تواند باشد .




نکته :

اگر کاتدها را به هم وصل کنیم و از طریق آنها فرمان بدهیم می گویند ( کاتد مشترک

 
7.seg ) و اگر آن را به هم متصل و در کل به جزای که می خواهیم روی آن کار انجام

دهیم وصل کنیم و از طریق کاتدها فرمان بدهیم ( آنرا مشترک 7.seg )



کاتد مشترك

A	B	C	D		a	b	c	d	e	f	g
۰	۰	۰	۰	0	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰
۰	۰	۰	۱	1	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱	۰	2	۱	۱	۰	۱	۱	۰	۱
۰	۰	۱	۱	3	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۱
۰	۱	۰	۰	4	۰	۱	۱	۰	۰	۱	۱
۰	۱	۰	۱	5	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱
۰	۱	۱	۰		۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱
۰	۱	۱	۱	7	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰
۱	۰	۰	۰	8	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱
۱	۰	۰	۱	9	۱	۱	۱	۱	۰	۱	۱

 


کاتد مشترك است


باقی مانده Don't care هستند

نکته :




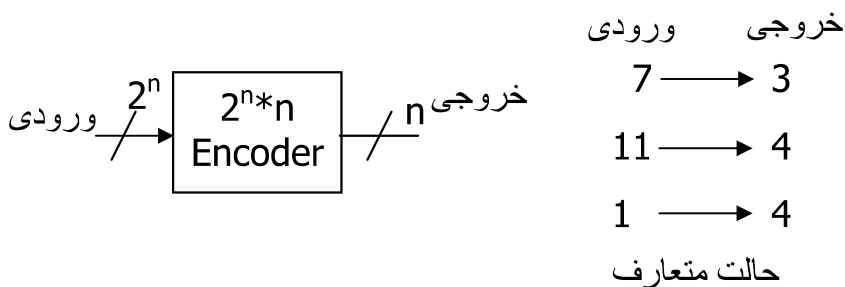
### ۱۰- مدارهای Encoder یا رمز گذار :

مدار انکودر برای رمزگذاری یا فشردن سازی متغیرهای ورودی بکار می رود.




 

D <sub>0</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	D <sub>7</sub>	A	B	C
1								•	•	•
	1							•	•	∖
		1			0			•	∖	•
			1					•	∖	∖
				1				∖	•	•
		0			1			∖	•	∖
						1		∖	∖	•
							1	∖	∖	∖

    

D <sub>3</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>0</sub>	A	B	V
∖	*	*	*	∖	∖	∖
•	∖	*	*	∖	•	∖
•	•	∖	*	•	∖	∖
•	•	•	∖	•	•	∖
•	•	•	•	•	•	•

 


$$A = D_3 + D_2 + D_3' = (D_3 + D_2)(D_3 + D_3') = D_3 + D_2$$


$$B = D_3 + D_3'D_2D_1 = D_3 + D_2D_1$$

کاربرد : اولویت گذاری Interrupt مانند وقفه کیبورد ، سدی درایو ، کارت صوتی و VGA  
 Multiplexer : با کمک  $n$  انتخاب  $2^n$  ورودی را روی یک خروجی می فرستد .


مخفف مالتی پلکسر

 

$S_1$	$S_0$	O
0	0	$I_0$
0	1	$I_1$
1	0	$I_2$
1	1	$I_3$

 
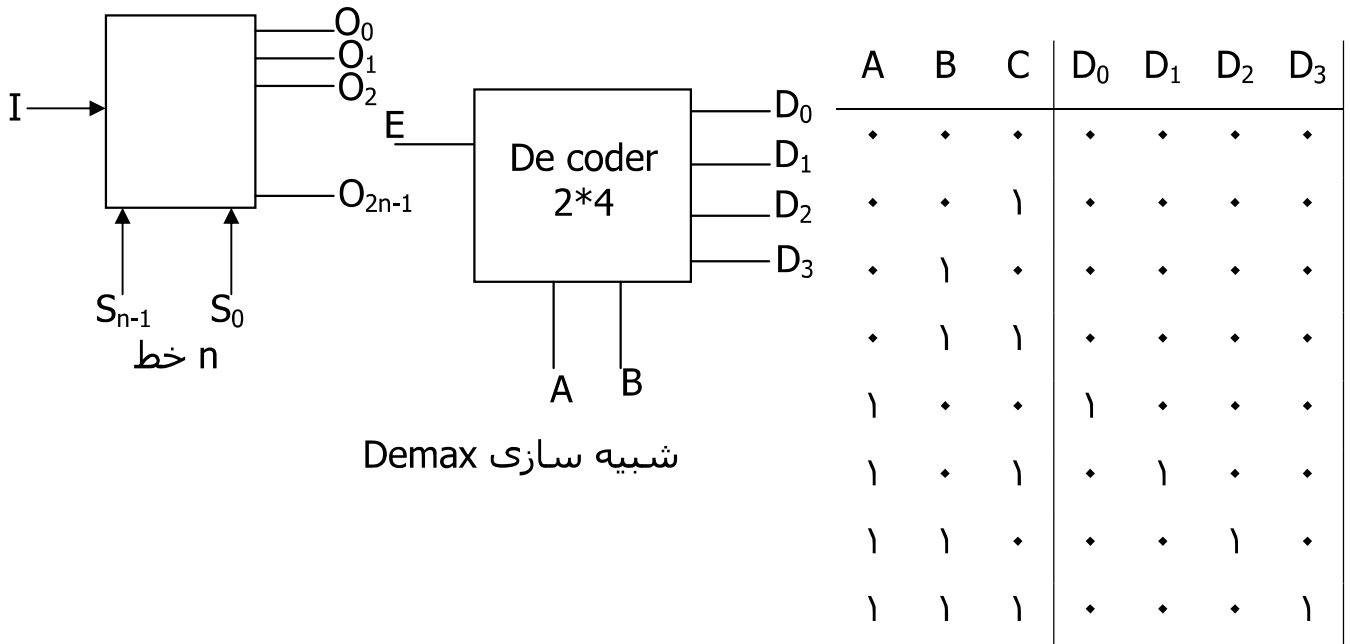
## ۱۱- مدارهای ترکیبی - دی مالتی پلکسر - Demultiplexer :




لذا مدار Demax همان دیکودر با یک ورودی Enable است.

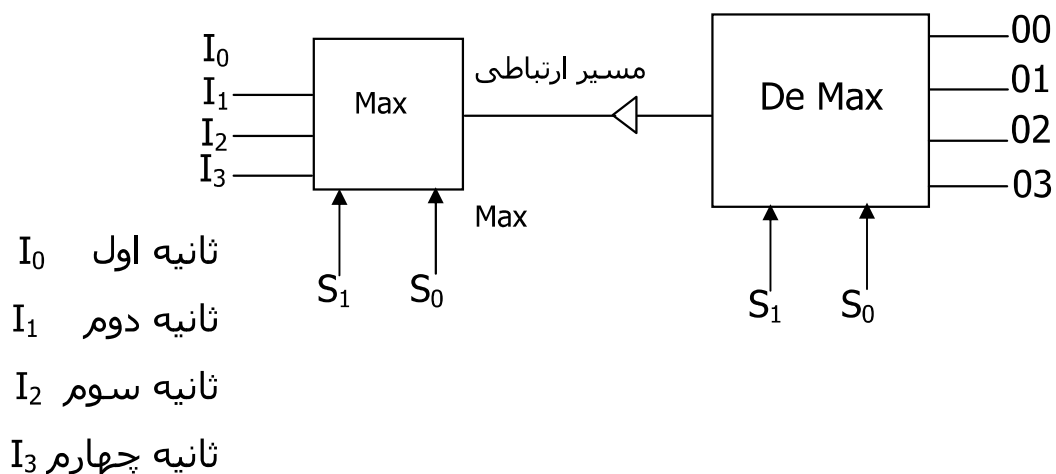**کاربرد :**

در ارتباط مخابراتی مانند تلفنهای منازل یک منطقه :


به این روش ارسال Time Domain Multiplexing ( TDM ) گویند .


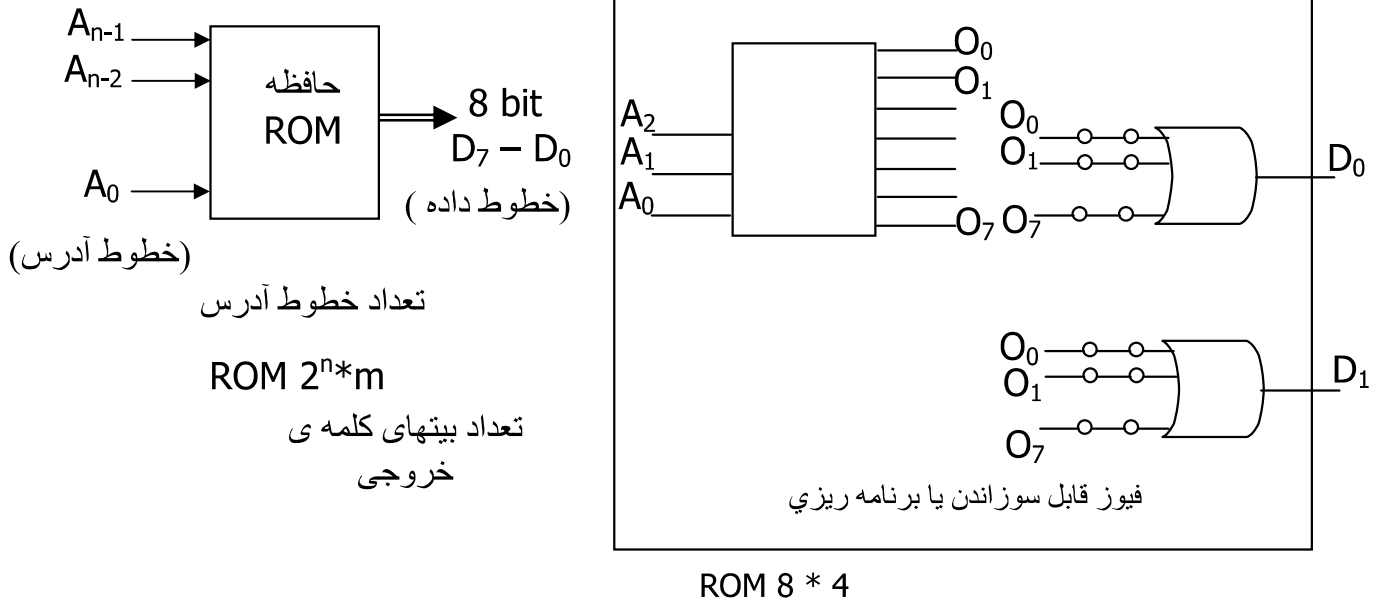
## ۱۲- مدارهای ترکیبی - قطعات قابل برنامه ریزی (ROM)، (PLA)، (CAL)، (PLD)

و ... :

ROM یا Read Only Memory در واقع مدارهای ترکیبی هستند .




ROM : 8 خانه حافظه - هر خانه 4 بیتی یا 4 bit word

نکته : فیوز های 0,3,4 در  $D_3$  سوزانده می شوند .

نکته : ما در ROM تمام فینترمها را داریم و با or های قابل برنامه ریزی و با توجه به

اطلاعات مشخص می شود برای هر خروجی کدام فیوز ها سوزانده شود .

## کاربرد ROM :

 

۱- پیاده سازی توابع

۲- یک المان حافظه

### استفاده از Rom به عنوان پیاده سازی توابع :

مداری ترکیبی داریم که  $n$  ورودی و  $m$  خروجی دارد و بدین منظور می توان از  $2^n * k$  Rom که  $k \geq m$  استفاده نمود.

نکته :

چون فیوزهای سوخته شده دیگر قابل باز یافت نیستند لذا Rom ها فقط یکبار قابل خواندن می باشد . برای رفع این مشکل EPROM طراحی شده است . که با اشعه ی ماوراء بنفش پاک می شود و با مدارهای الکتریکی برنامه ریزی می شوند . ولی EPROM ها مدت زیادی را برای طراحی پاک شدن مصرف می کنند ( حدود 15 - 1 دقیقه ) لذا EEPROM را طراحی کردند که بوسیله ی مدارهای الکتریکی پاک می شوند که بسیار کم زمان می برند ( میلی ثانیه ) .

**مدارهای ترتیبی :****مدارهای منطقی ترتیبی :**

خروجی علاوه بر اینکه به ورودیهای مدار بستگی دارد به خروجیهای قبلی مدار ( و در نتیجه به ورودیهای قبلی ) بستگی دارد . پس می توان گفت مدار ترتیبی حافظه دار است .

**انواع مدارهای ترتیبی :**

۱- سنکرون یا همزمان : همزمان با سیگنالی بنام کلاک تغییرات در خروجی مدار و در اثر ورودی صورت می گیرد .

۲- آسنکرون یا غیر همزمان : تغییرات خروجی بدون سیگنال با تغییر ورودی امکان پذیر است .

**موضوعات :**

۱- آشنایی با انواع فلیپ فلاپها

۲- آشنایی با برخی مدارهای ترتیبی

۳- طراحی مدارهای منطقی ترتیبی

**فلیپ فلاپها ( Flip-Flop یا FF ) :**

مدار منطقی است که می تواند يك بیت اطلاعات را برای ما نگه دارد .

انواع FF :



۱- RS-FF

۲- D-FF

۲- jk-FF

T-FF -۴

: RS-FF

  


R	S	Q	$\bar{Q}$
۱	۰	۰	۱
۰	۰	۰	۱
۰	۱	۱	۰
۰	۰	۱	۰
۱	۱	۰	۰

Set – Reset FF یا

$$\bar{Q} = \text{NOT } Q$$

 از خروجی Q يك Feed back یا باز خورد زدیم به ورودی NOR



R	S	$Q_{n-1}$	$\bar{Q}_{n+1}$	وضعیت (عمل)
۱	۱	$Q_n$	$\bar{Q}_n$	وضعیت قبلی (Hold)
۰	۱	۰	۱	Reset
۱	۱	۰	۱	Hold
۱	۰	۱	۰	Set
۱	۱	۱	۰	Hold
۰	۰	۱	۱	غیر مجاز

نکته : هرگاه ورودی را صفر کنیم تاثیر منفی می گذارد.

نکته : خروجی وضعیت قبلی به صورت یک ورودی به طور منفی منظور می گردد.

جدول صحت ( برای ساختار NOR ) :

R	S	$Q_n$	$Q_{n-1}$	$\bar{Q}_{n+1}$
•	•	•	•	۱
•	•	۱	۱	•
•	۱	•	۱	•
•	۱	۱	۱	•
۱	•	•	•	۱
۱	•	۱	•	۱
۱	۱	•	* Don't care	*
۱	۱	۱	* Don't care	*

S	$Q_n$	$Q_{n-1}$
•	۱	•
۱	۱	*

S	$Q_n$	$\bar{Q}_{n-1}$
۱	•	۱
•	•	*


$$Q_{n+1} = S + R'Q_n$$

$$Rs = 0$$

$$\bar{Q}_{n+1} = R + SQ_n$$


S,R با هم ترکیب نمی شود .

High Active : یک موثر است .

 



S	R	Q	Q'
•	•	Hold	
۱	•	۱	•
•	۱	•	۱
۱	۱	غیر مجاز	

فلیپ فلاپ با کلاک :

 

وضعیت	$Q'_{n+1}$	$Q_{n-1}$	S	R	CLK
Hold	$Q'_n$	$Q_n$	*	*	.
Set	0	1	1	0	1
Reset	1	0	0	1	1

  **نکته:** Hold: زمانی خروجی تغییر می‌کند که Clock نباید در غیر این صورت Hold یعنی باید غیر مجاز شود تا بعد R و S را بررسی کنیم در غیر این صورت R و S هر چه باشند Hold داریم.




ورودی کلاک حساس به سطح یا FF یا حساس به سطح کلاک

**F.F حساس به لبه کلاک:** مدار داخلی از کتاب مانول، زمانی خروجی تغییر می‌کند

که به لبه کلاک نباید.



 
**دو حالت می تواند پیش آید :** حساس به لبه مثبت کلاک ( بالا رونده ، یا حساس به لبه منفی کلاک (پایین رونده )



نکته : فقط در لحظه لبه ورودی های  $R, S$  را بررسی می کند و در غیر از آن هیچ کار نمی کند ( Hold ) حتی برای پایین رونده نیز هیچ کاری نمی کند .

نکته :  $F.F$  حساس به لبه در مدارهای ترتیبی سنکرون استفاده می شود و  $F.F$  های حساس به سطح در مدارهای ترتیبی آسنکرون استفاده می شود .

**نمایش سمبلیک :**

 

## ترسیم جدول :


CLK	R	S	$Q_{n-1}$	$Q'_{n+1}$
.	*	*	$Q_n$	$Q'_n$
۱	.	۱	۱	.
۱	۱	.	.	۱
۱	۱	.	.	۱
۱	۱	۱	۱	۱

نکته : کلاک يك سيگنال


پریودیك مي باشد.

نکته : خروجي به خروجي هاي قبلي و به ورودي ها و هم به سيگنال زمانبندي

بستگی دارد .

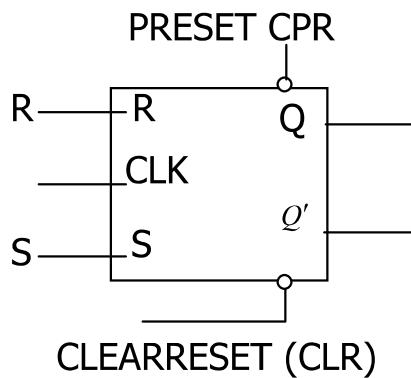


## توسعه فلیپ فلاپ با کلاک :

 

CLK	PR	CLK	R	S	$Q_{n-1}$	$Q'_{n+1}$
*	.	۱	*	*	۱	.
*	۱	.	*	*	.	۱
*	.	.	*	*	۱	۱
.	۱	۱	*	*	$Q_n$	$Q'_n$
	۱	۱	.	.	$Q_n$	$Q'_n$
	۱	۱	.	۱		
	۱	۱	۱	.		
	۱	۱	۱	۱		

نکته : ورودی آسنکرون PR ( CLR ) بدون در نظر کلاک ( زمانبندی ) یا به صورت غیر همزمان روی خروجی تاثیر می گذارد .

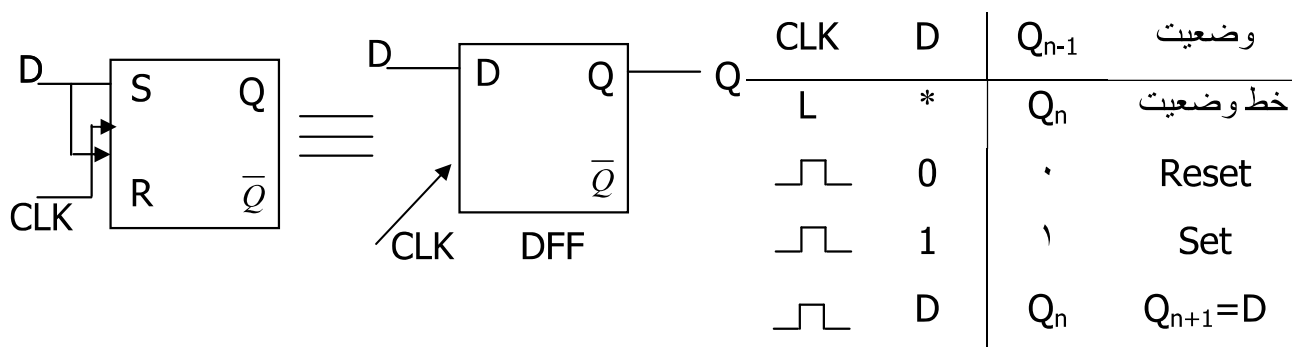
### D-FF : کاربرد در طراحی مدارهای ترتیبی و خصوصاً در رجیسترها :



مزایا :

۱- برای Set و Reset و ... از یک ورودی استفاده می کنیم .




۲- حالت غیر مجاز را از بین برده است .

 

PR	CLK	CLD	D	
۰	۱	*	*	۱
۱	۰	*	*	۰
۰	۰	*	*	غیر مجاز *
۱	۱		D	D
۱	۱	۱	*	$Q_n$

Jk-ff : کاربرد در طراحی مدارهای ترتیبی و مخصوصاً در شمارنده ها .



PR	CLK	CLD	$Q_{n+1}$	$Q'_{n-1}$	وضعیت
L	*	*	$Q_n$	$Q'_n$	Hold
	1	0	1	0	Set
	0	1	0	1	Reset
	0	0	$Q_n$	$Q'_n$	Hold
	1	1	$Q'_n$	$Q_n$	Toggle (NOT)

   


$$Q_{n+1} = Q_n k' + J Q_n'$$

$$Q_{n+1}' = J' Q_n' + k Q_n$$

  **T-FF** : JK-FF ای است که J و K آن به هم متصل است. کاربرد و شمارنده ها .



وضعیت	$Q_{n+1}$	T	CLK
Hold	$Q_n$	x	0
Hold	$Q_n$	0	1
toggle	$Q_n'$	1	1

 


$$Q_{n+1} = T' Q_n + T Q_n' = T \oplus Q_n$$

نکته : در سطح مادامی که CLK وجود دارد و k و z هر دو یک باشند و JKFF حساس


به سطح باشد خروجی نوسان می کند برای رفع این مشکل :


۱- استفاده از JK-FF حساس به لبه

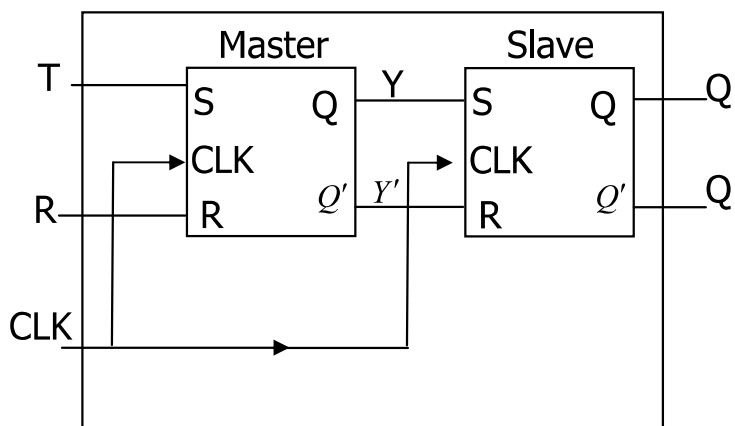۲- با استفاده از F.F Master-Slave آنرا JK تبدیل به حساس به لبه می کند .




: Master-Slave . F.F

 


 


CLK	Master	Slave
Low	disActive	Active
High	Active	disActive

$R = "C"$

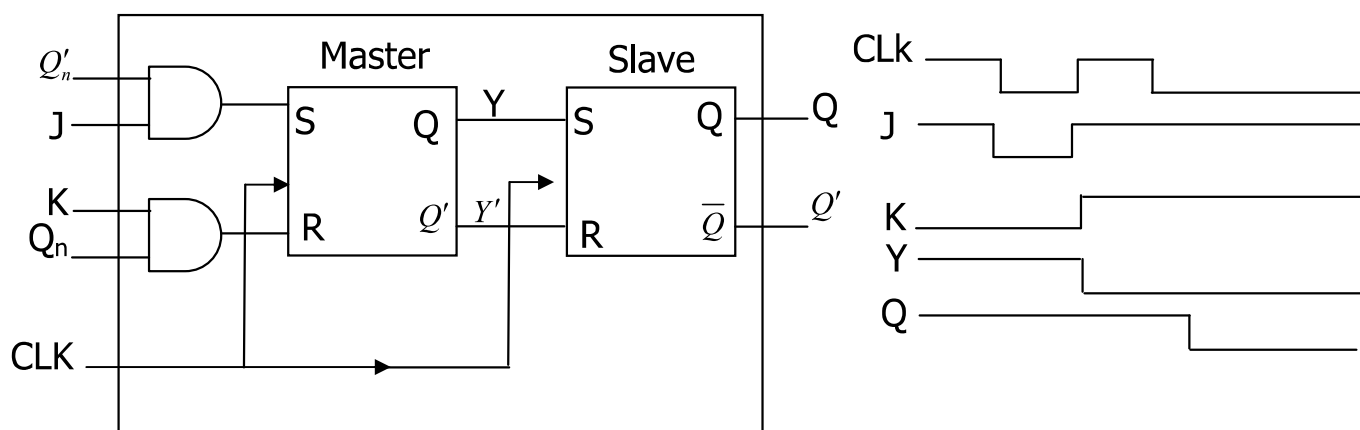

و بدین ترتیب مشکل حل شد .

  


تاخیر

نکته : باید کمی قبل از آمدن CLK «1» شود تا بتوانند تغییرات لازم را در مدار بدهد ( آماده باشد ) که به این زمان Setup time گویند (حداقل زمان کمی می بایست قبل از آمدن به کلاک ورودی (Stable بماند) همچنین برای انجام تغییرات لازم در مدارات داخلی D نباید همزمان با آمدن CLK صفر شود بلکه باید کمی بگذرد که به این مدت

Hold time (گهیند ) = مدت زمانی که لازم است تا ورودی D پس از آمدن به کلاک ثابت بماند تا تغییر مناسب در خروجی صورت گیرد .

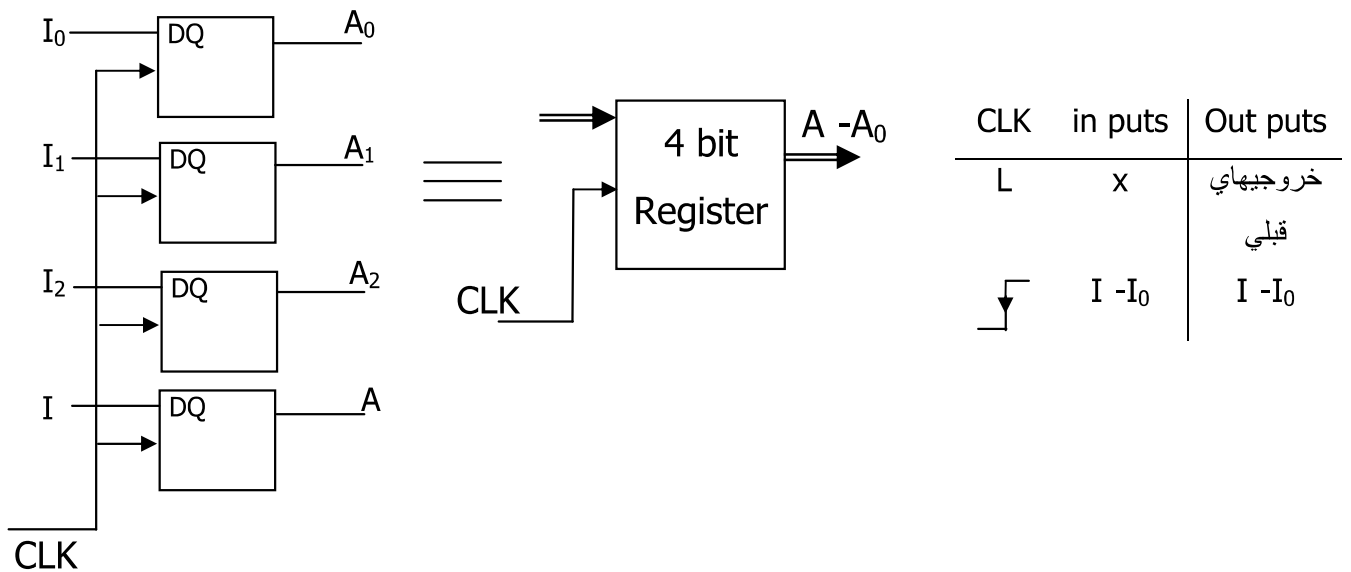
### رجیسترها یا ثباتها :

به مجموعه ای از FF ها که با کلاک مشترک کار می کنند و برای ثبت اطلاعات دودویی بکار می روند ثبات یا رجیستر گهیند .




نکته : اگر D-FF حساس به لبه باشد کلاک ورودی ، CLK نام دارد و اگر حساس به سطح باشد ورودی کلاک G ( گیت ) نام دارد .

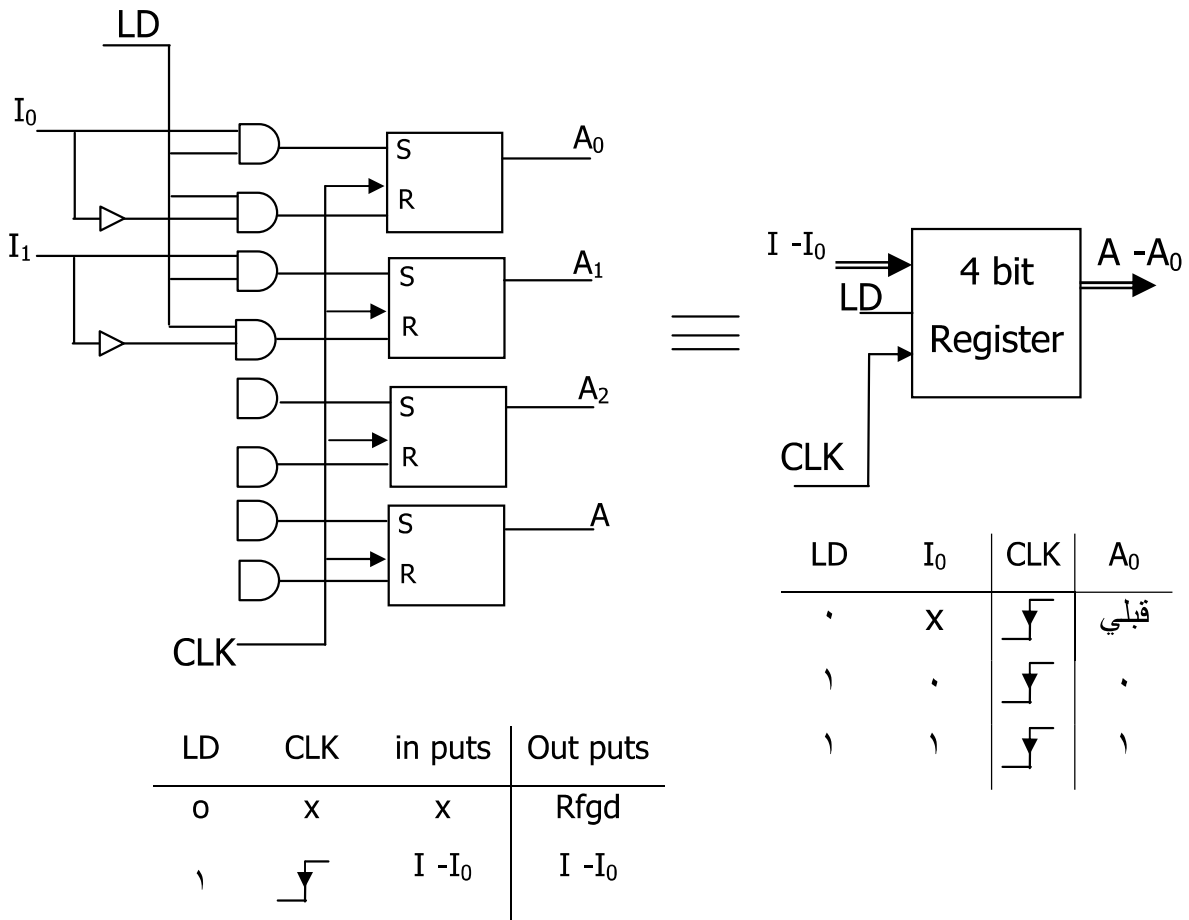نکته : چون بایستی CLK به کلاک سیستم ، هیچ کنترلی روی ثبات ندایم ( زیرا کلاک سیستم توأمآ می آید ) لذا از یک ورودی دیگر به نام LD ( Load ) استفاده می کنیم که به چند تو مایه های Enable است .



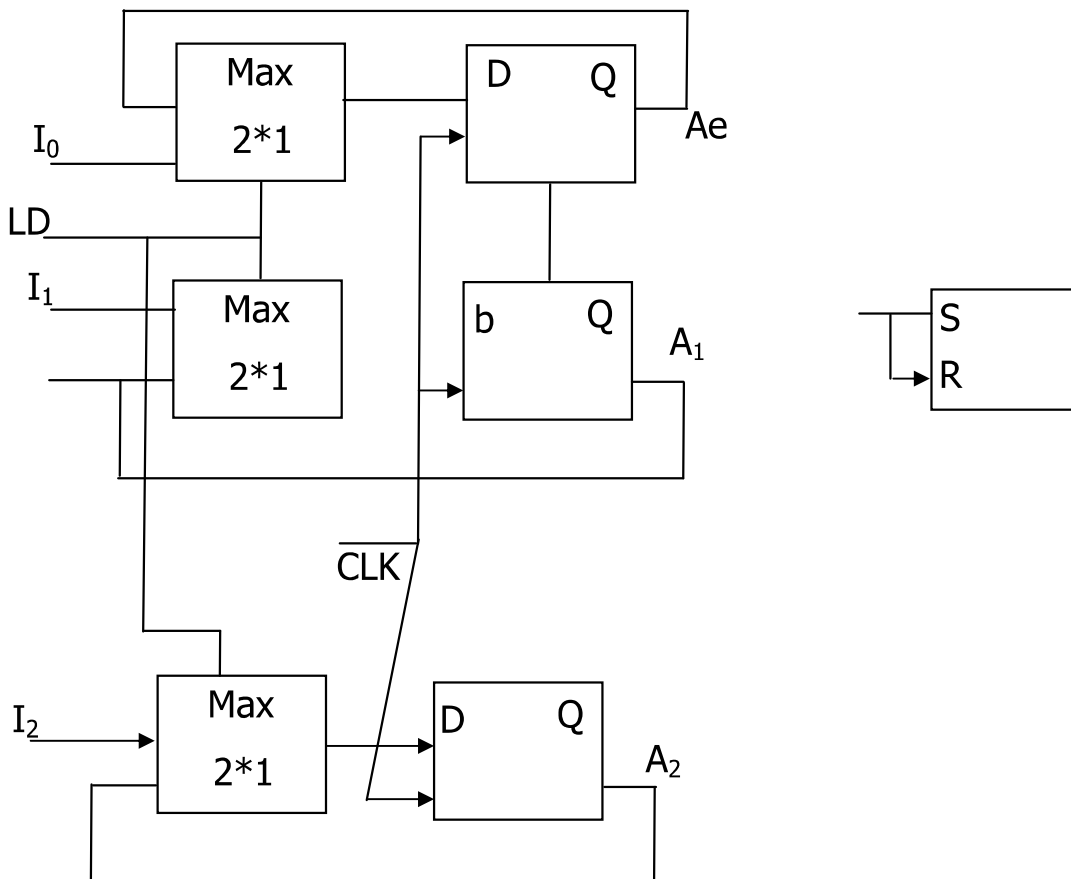اگر ثبات ۴ بیتی با کمک D-FF و با ورودی LD :



## شیفت رجیسترها :

برای جابه جایی اطلاعات باینتری ( شیفت ) به سمت چپ یا راست.

کاربرد : ضرب ، تقسیم ، جابه جایی اطلاعات .

۱۰ 

1	0	1	0
---	---	---	---


۵ 

0	1	0	1
---	---	---	---


۱۰ 

1	0	1	0
---	---	---	---

مثال :

 

مدار شیفت رجیستر شیفت به چپ :

 

تقسیم بندی با توجه به ورودی و خروجی :

SI → 

1	0	1	0
---	---	---	---

۱- ورودی سری - خروجی سری SI/SO

SI → 

0	1	0	1
---	---	---	---

۲- ورودی سری - خروجی موازی SI/PO

→ 


1	0	1	0
---	---	---	---

 →



۳- ورودی موازی - خروجی سری PI/SO

0	1	0	1
---	---	---	---

۴- ورودی موازی - خروجی موازی PI/PO

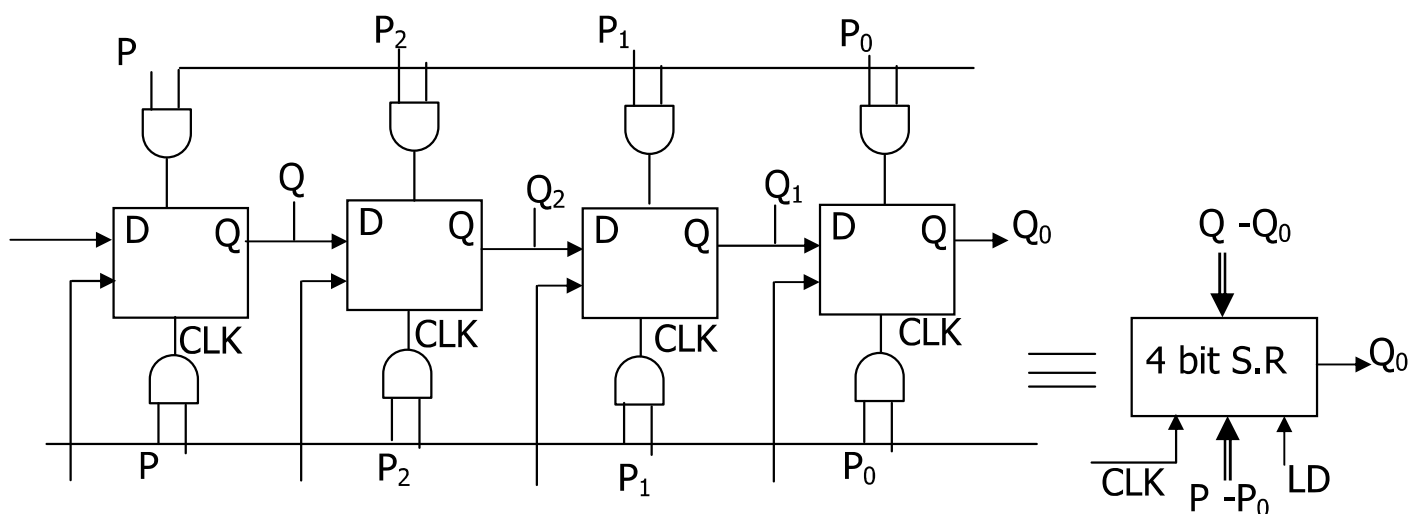

 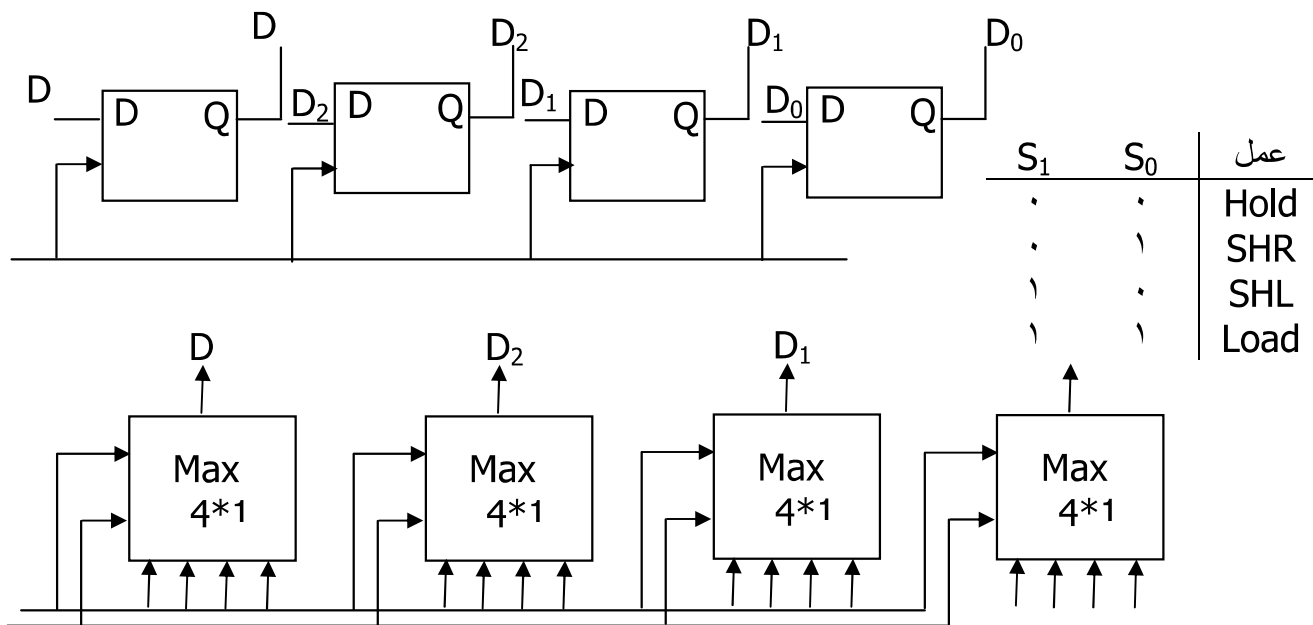**هدف:** طراحی شیفت رجیستری که با دو خط انتخاب  $S_1, S_A$  اعمال باردهی، جابه جایی به چپ یا راست به همراه نگهداری اطلاعات را انجام می دهد. که به آن شیفت رجیستری عمومی یا همه منظوره گفته می شود.




**شمارنده ها :**

در حالت کلی : ۱- سنکرون یا همزمان : تغییر خروجی تمام F.F ها با تاخیر ثابتی نسبت به CLK صورت می گیرد .



۲- آنسکرون یا غیر همزمان یا ضربان : تغییر خروجی تمام F.F ها با تاخیر متغیر ( ثابت به CLK ) صورت می گیرد .



ساده ترین شمارنده :

 




$$F_Q = \frac{f_{CLK}}{2} \text{ خروجی تقسیم بر 2}$$

توسعه شمارنده :

 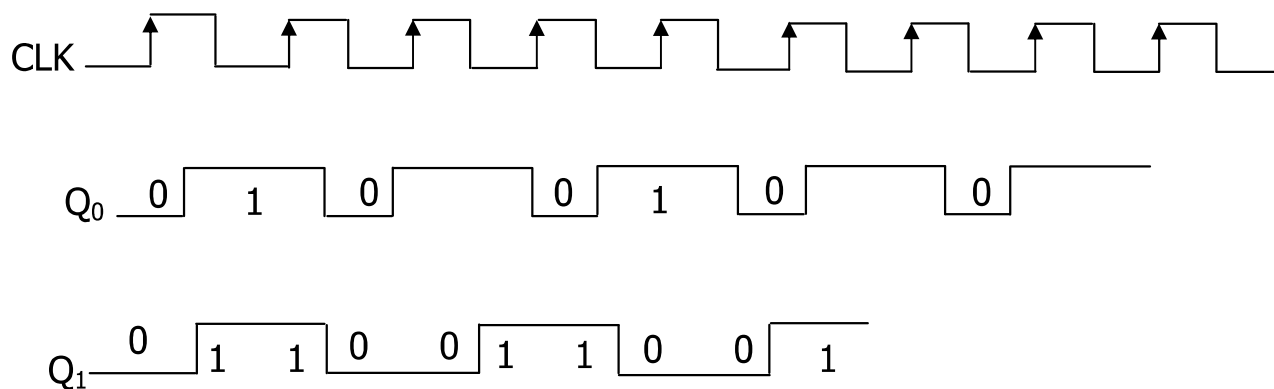


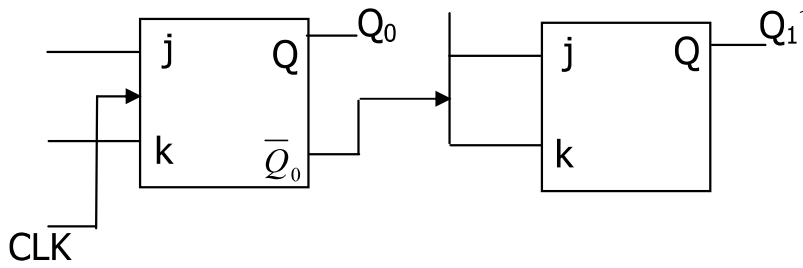 

شمارنده آسنکرون

  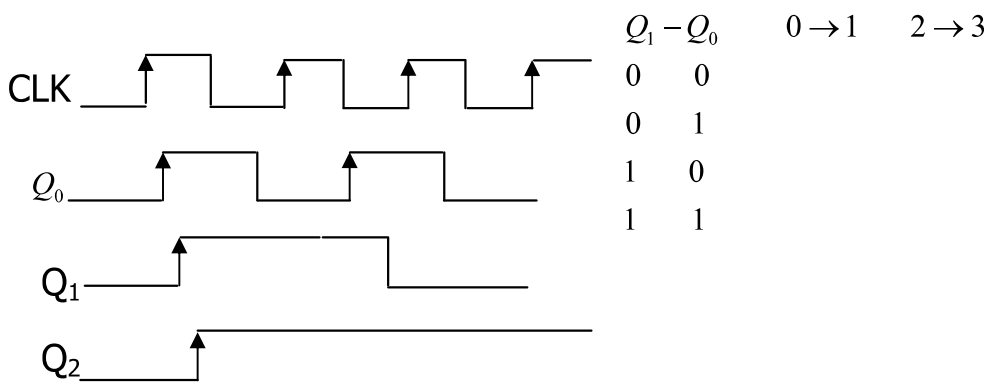

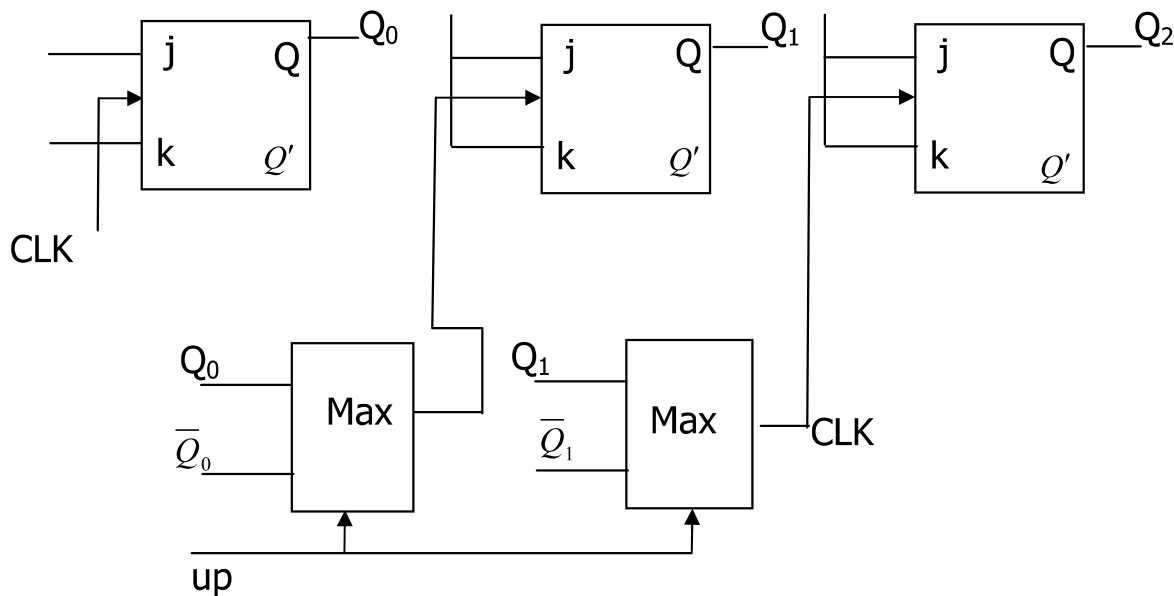مثال : شمارنده آسنکرونی طراحی کنید که با یک خط کنترل به سمت بالا یا پایین شمارش کند .



نکته :


- در  $2^n$  لزومی ندارد که ورودیهای J, k حتماً به ۱ وصل می شود .

- برای شمارنده های آسنکرون غیر  $2^n$  روش خاصی وجود ندارد .

ورودیهای	خروجیها	نحوه شمارش
Q ها	Q ها	پایین رو
Q ها	$\bar{Q}$ ها	بالا رو
$\bar{Q}$ ها	Q ها	بالا رو
$\bar{Q}$ ها	$\bar{Q}$ ها	پایین رو

شمارنده سنکرون :

$Q_2$	$Q_1$	$Q_0$	
۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱	۱
۰	۱	۰	۲
۰	۱	۱	۳
۱	۰	۰	۴
۱	۰	۱	۵
۱	۱	۰	۶
۱	۱	۱	۷
۰	۰	۰	۸

 

نکته :

فقط تاخیر کلاک تا خروجی را داریم . چون این AND قبل از آمدن کلاک خروجی اش را آماده می کند .

$$\text{Max } F_{\text{CLK}} = \frac{1}{\text{تایخیر AND} + \text{تایخیر FF}}$$


$$\text{Max } F_{\text{CLK}} = \frac{1}{ntd} \quad \text{ولی برای آنسکرون :}$$


مثال : اگر  $FF_{td} = 20_{ns}$  باشد آنگاه بیشینه ی  $F_{\text{CLK}}$  چقدر است ؟ ( برای شمارنده ی آنسکرون ۴ بیتی)

$$td_{tot} = 4 * td = 80_{ns} \quad \rightarrow F_{max} = 12.5 \text{ MH}$$


**شمارنده های خاص :**

**۱- شمارنده حلقوی**

 

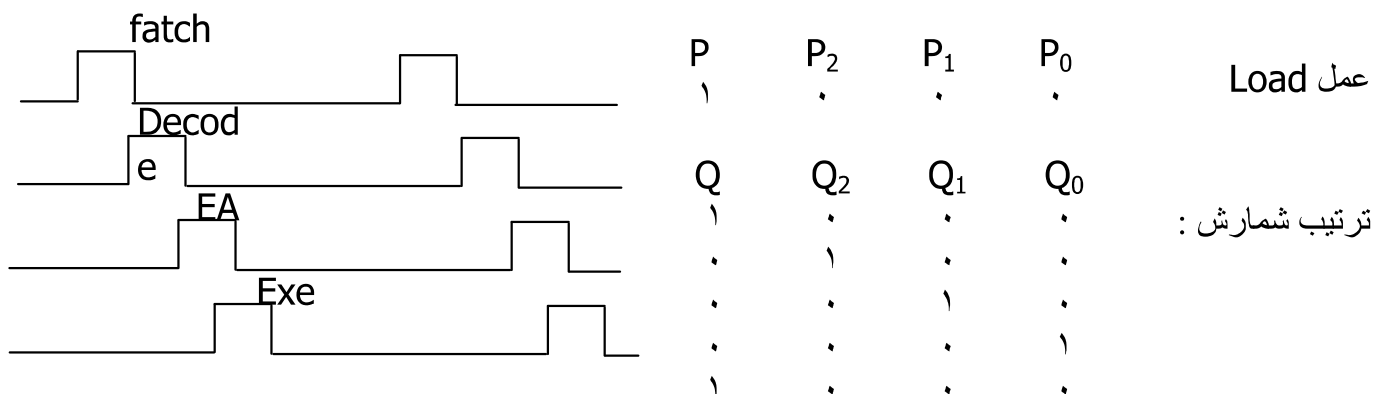


۲- شمارنده ی جانسون :

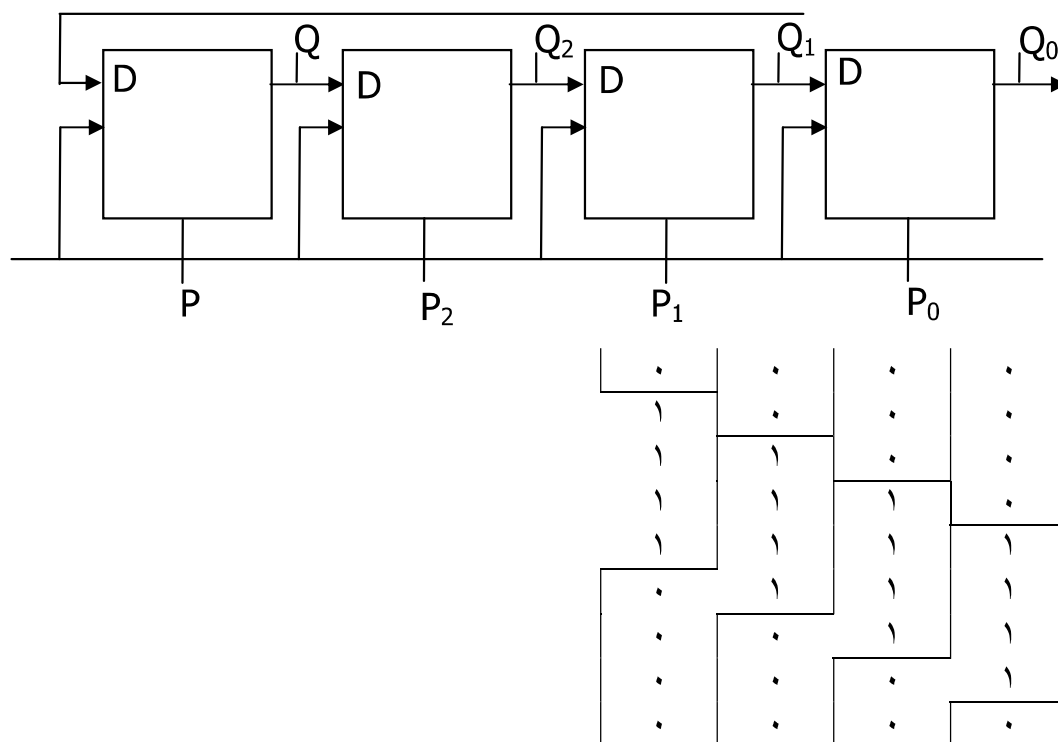

## طراحی مدارهای منطقی ترتیبی :

## ساختار کلی مدارهای ترتیبی :

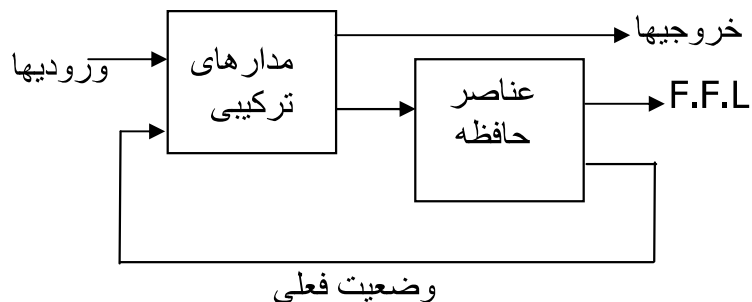

## مثال از مدار منطقی ترتیبی :


$$A(t+1) = A(t)x(t) + B(t)x(t)$$

$$B(t+1) = A'(x)x(t)$$

$$y = (A + B)x'$$

$$\downarrow x'(t)$$

$$A(t)$$

 

## جدول حالت :

ترتیب زمانی ورودیها ، خروجیها و وضعیت FF ها را در جدولی بنام جدول حالات می توان بیان نمود . این جدول شامل قسمت‌های حالت فعلی ، ورودی ، حالت بعدی و خروجی است .

جدول حالت مثال بالا :


حالت فعلی		ورودی	حالت بعدی		خروجی
A	B	x	A	B	y
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۱	۰	۱	۰
۰	۱	۰	۰	۰	۱
۰	۱	۱	۱	۱	۰
۱	۰	۰	۰	۰	۱
۱	۰	۱	۱	۰	۰
۱	۱	۰	۰	۰	۱
۱	۱	۱	۱	۰	۰

A	B	x=0		x=1	
A	B	x=0	x=1	x=0	x=1
۰	۰	۰	۰	۰	۱
۰	۱	۰	۰	۱	۱
۱	۰	۰	۰	۱	۰
۱	۱	۰	۰	۱	۰

طراحی جدول به روش دیگر :

دیاگرام حالت ( State Diagram ) :

 



انواع مدارهای ترتیبی :

مدهای میلی و مور :

۱- مد میلی : خروجی بر اساس حالت فعلی ورودیها مشخص می شود .

۲- مد مور : خروجی فقط از روی حالات فعلی مشخص می شود ، به صورت مستقیم

 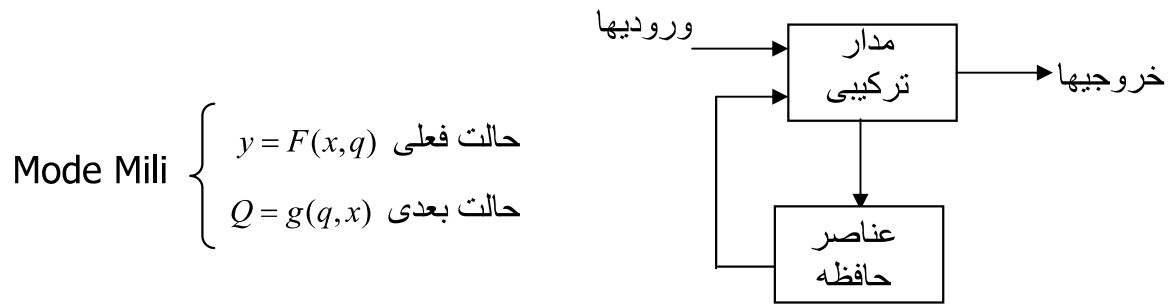
به ورودی ربط ندارد یا در رابطه ی خروجی ورودیها دیده نمی شود .



نکته : در مد میلی اگر ورودی تغییر کند حتی بدون آمدن CLK ممکن است که خروجی تغییر کند ولی در مد مور چنین نیست لذا برای رفع این مشکل ورودیهای مد میلی را با CLK همزمان می کنند .

نکته : مدار صفحه ی قبلی مثالی از یک مد و شمارنده های مثالی از مد مور هستند .

 نکته : در مد مور نمایش State Diagram تنها برحسب ورودی است یعنی :



جدول تحریک F.F ها :

S.R را چه در نظر بگیریم تا به حالت Q ها برسیم .


Q(t+1)	Q(t)	S	R	D	J	K	T
۱	۰	۰	X	۰	۰	X	۰
۰	۱	۱	۰	۱	۱	X	۱
۱	۰	۰	۱	۰	X	۱	۱
۱	۱	X	۰	۱	X	۰	۰

### مراحل طراحی مدارهای ترتیبی :

- ۱- توصیف لفظی عملکرد مدار : ۱- دیاگرام حالت ۲- دیاگرام زمانی
- ۲- با توجه به اطلاعات مفروض در مورد مدار جدول حالات تنظیم شود .
- ۳- تعداد حالات را در صورت امکان کاهش دهید .
- ۴- اگر در جدول حالات ، سمبل های حرفی وجود دارد ، آنها را با مقادیر دودویی جایگزین کنید ( تشخیص حالت )
- ۵- تعداد F.F ها را مشخص کنید ( با توجه به جدول حالات ) و به هر کدام سمبل حرفی تخصیص دهید .
- ۶- نوع F.F ها را مشخص کنید ( معمولاً در صورت مساله )
- ۷- با توجه به جدول حالات ، جداول تحریک و خروجی را بدست آورید .
- ۸- ساده سازی روابط خروجی ، ورودیهای تحریک از روی جدول خروجی و تحریک با کمک روشهای متعارف مثل روش کارنو .

مثال : دیاگرام حالت :

 دیاگرام حالت زیر مفروض است . مدار ترتیبی لازم را به کمک kff رسم کنید .



	فعلی		ورودی x	بعدی		
	A	B		A	B	
	۰	۰	۰	۰	۰	امکان ندارد
	۰	۰	۱	۰	۱	4 نداریم
	۰	۱	۰	۱	۰	5 دو تا FF
	۰	۱	۱	۰	۱	JKFF 6
	۱	۰	۰	۱	۰	
	۱	۰	۱	۱	۱	
	۱	۱	۰	۱	۱	
	۱	۱	۱	۰	۰	

$J_A$	$K_A$	$J_B$	$K_B$
۰	X	۰	X
۰	X	۱	X
۱	X	X	۱
۰	X	X	۰
X	۰	۰	X
X	۰	1	X
X	۰	X	۰
X	۱	X	۱

A \ AB	00	01	10	11
0	۰	۰	۰	۱
1	X	X	X	X

$:j_A = Bx'$

A \ Bx	00	01	10	11
0	X	X	X	X
1	۰	۰	۱	۰


$:k_A = Bx$

A \ 0x	00	01	10	11
0	۰	۱	X	X
1	۰	۱	X	X


$:j_B = x$

A \ Bx	00	01	10	11
0	X	X	۰	۱
1	X	X	۱	۰


$:k_B = (A \oplus x)'$

 

 تمرین : شما رنده ای طراحی کنید که ترتیب زیر بشمارد با کمک T.F.F





مثال : شما رنده BCD با کمک T.F.F :

 



نکته : می توانستیم از همان ابتدا مدار را بر این مبنا طراحی کنیم که اعداد Dont Care به صفر بروند .

 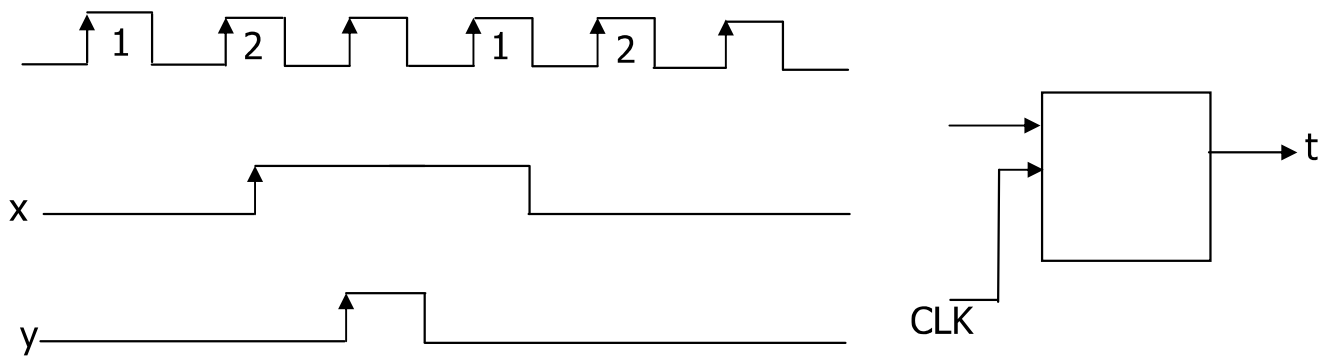مثالی از آخر : مداری طراحی کنید که به صورت پریودیک پالس ساعت ورودی x را بررسی و در صورت فرود بودن تعداد یکهای دریافتی ، خروجی یک شود .



جدول حالات :

حالت فعلی	حالت بعدی		خروجی	
	x=0	x=1	x=0	x=1
1	2		0	0
2	5	4	0	0
	6	7	0	0
4	1	1	1	0
5	1	1	0	1
6	1	1	1	0
7	9	1	0	1


حالت‌های مشابه :

به ازای ورودیهای یکسان

حالت بعدی و خروجی

یکسان نتیجه شود.

 لذا 4 با 6 و 5 با 7 مشابه هستند در نتیجه می توان گفت 6 و 7 زیادی هستند .



: Up dated State Diagram

تخصیص حالات : سعی می شود از يك حالت به حالت دیگر مجاور منطقی در جدول کار نو باشند .

	حالت فعلی			بعدي		خروجی	
	A	B	C	x=0	x=1	x=0	x=1
1	0	0	0	001	011	0	0
2	0	0	1	111	101	0	0
	0	1	1	101	111	0	0
4	1	0	1	000	000	1	0
5	1	1	1	000	000	0	1

با کمک T.F.F

خلاصه ...

$$T_A = C$$

$$T_B = AB + \bar{C}x + \bar{A}C\bar{x}$$

$$T_C = A + \bar{C}$$

$$y = \bar{A}\bar{B}x + ABx$$